Министерство науки и высшего образования Российской Федерации



УДК 681.516.3 ББК 681.5.01 C40

С40 Системы автоматического регулирования и управления : практикум : в 2 частях / составители : В. М. Бутаков, П. П. Павлов, А. Н. Хуснутдинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань : КГЭУ, 2022. – Ч. 1. – 79 с.

Разработан с целью оказания помощи обучающимся при выполнении четырех лабораторных работ по дисциплине «Системы автоматического регулирования и управления». Рассмотрены особенности типовых динамических звеньев (апериодического звена первого порядка, колебательного звена, апериодического звена второго прядка и консервативного звена) на примере двигателя постоянного тока независимого возбуждения, изложена методика настройки ПИД-регулятора преобразователя частоты Danfoss для вентиляторной установки и замкнутых систем автоматического регулирования на оптимум по модулю и симметричный оптимум на примере синтеза регулятора для настройки системы стабилизации частоты синхронного генератора.

Предназначен для обучающихся по образовательным программам направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленности (профили) «Электромеханические комплексы и системы» и «Электромобильный и беспилотный транспорт».

> УДК 681.516.3 ББК 681.5.01

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АФЧХ – амплитудно-фазовая частотная характеристика;

ГООС – главная отрицательная обратная связь;

Д-регулятор – дифференциальный регулятор;

ДПТ – двигатель постоянного тока;

И-регулятор – интегральный регулятор;

КС – контур скорости;

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика;

ЛФЧХ – логарифмическая фазо-частотная характеристика;

ЛЧХ – логарифмические частотные характеристики;

ОМ – оптимум по модулю;

ОС – обратная связь;

ОУ – объект управления;

ПД-регулятор – пропорционально-дифференциальный регулятор;

ПИД-регулятор – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор;

ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор;

П-регулятор – пропорциональный регулятор;

РЧ –регулятор частоты;

САР – система автоматического регулирования;

САУ – система автоматического управления;

СГ – синхронный генератор;

СО – симметричный оптимум;

ССДМ – структурная схема динамической модели;

ССЧСГ – система стабилизации частоты синхронного генератора;

УСП – усилитель статического преобразователя;

УУ – устройства управления;

ШИП – широтно-импульсный преобразователь.

введение

Целью освоения дисциплины «Системы автоматического регулирования и управления» является изучение основ теории, принципов построения и функционирования, методов анализа и синтеза систем автоматического регулирования и управления.

Практикум состоит из двух частей: теоретической и практической. Первая часть содержит просто изложенный и удобный для запоминания теоретический материал по следующим темам:

- структура системы автоматического управления;

- типовые динамические звенья;

- показатели качества переходного процесса;

– линейные законы управления;

– передаточные функции систем автоматического управления;

– стандартные настройки систем автоматического управления.

Во второй части приведены лабораторные работы, каждая из которых включает в себя задание, методические указания по его выполнению, требования к оформлению отчета и контрольные вопросы. Выполнение лабораторных работ направлено на изучение методики исследования типовых динамических звеньев на примере двигателя постоянного тока независимого возбуждения и способов настройки систем автоматического регулирования и управления на примере ПИД-регулятора преобразователя частоты Danfoss для вентиляторной установки и системы стабилизации частоты синхронного генератора.

Продолжительность каждой лабораторной работы составляет 4 ч. Список рекомендуемой литературы [1–5] приведен в конце практикума.

В результате выполнения лабораторных работ у обучающегося формируются способности:

 применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач;

– обрабатывать результаты экспериментов.

4

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Структура системы автоматического управления

Система автоматического управления (САУ) – совокупность объекта и устройства управления, которые взаимодействуют между собой в соответствии с целью управления. Структурная схема САУ представлена на рис. 1.



Рис. 1

На вход устройства управления (УУ) поступает задающее воздействие y_3 , которое в соответствии с определённым законом определяет требуемое значение управляемой величины y, характеризующей работу объекта управления (ОУ).

Возмущающее воздействие *f* приложено к ОУ и вызывает нежелательные отклонения управляемой величины от требуемого значения.

Управляющее воздействие y_y формируется УУ согласно закону управления и направлено на компенсацию отклонения фактического значения управляемой величины *y* от требуемого значения y_2 .

Закон управления, представляющий собой математическую зависимость, в соответствии с которой формируется управляющее воздействие *y*_y, в общем случае можно описать функцией:

$$y_{\rm V} = F(\Delta y, y_3, f),$$

где $\Delta y = y_3 - y$ – отклонение (ошибка, рассогласование) требуемого значения управляемой величины y_3 от её фактического значения *y*.

В теории автоматического управления применяют три принципа управления: по задающему воздействию, по отклонению и по возмущающему воздействию.

В зависимости от принципа управления, положенного в основу САУ, различают САУ без обратной связи (разомкнутые) и САУ с обратной связью (замкнутые).

Для разомкнутой САУ (рис. 1) закон управления имеет вид:

$$y_{\mathbf{y}} = F(y_3).$$

Данное выражение не учитывает характер изменения управляемой величины y и возмущения f, что является существенным недостатком разомкнутой САУ. Поэтому в таких САУ применяют элементы и устройства, имеющие стабильные характеристики.

В замкнутой САУ, структурная схема которой представлена на рис. 2, закон управления учитывает отклонение управляемой величины от требуемого значения:

$$y_{\mathbf{v}} = F(\Delta y).$$



Рис. 2

Возможность получения такого закона управления обусловлена наличием главной отрицательной обратной связи (ГООС), обеспечивающей измерение управляемой величины и сравнение её на входе УУ с задающим воздействием.

САУ с применением принципа управления по возмущению (рис. 3) имеет следующий закон управления:

$$y_{\rm V} = F(f).$$

Поскольку на ОУ могут воздействовать несколько возмущений $(f_1 \, \mathrm{u} \, f_2)$, то учёт всех возмущающих воздействий в законе управления является сложной и зачастую невыполнимой задачей.



Рис. 3

Как правило, в законе управления удаётся учесть лишь некоторые возмущения (рис. 3). Такая задача называется задачей компенсации возмущающего воздействия f_1 . При компенсации возмущающего воздействия сАУ становится независимой или инвариантной к нему.

Типовые динамические звенья

Любая САУ состоит из элементов, различных по назначению, физической природе, принципу действия и конструкции. Однако из этих элементов можно выделить так называемые типовые элементы, которые описываются одинаковыми математическими моделями (уравнениями, передаточными функциями, частотными характеристиками и т. д.). Это позволяет ввести понятие, которое широко применяется в теории автоматического управления под названием «типовое динамическое звено». Типовые динамические звенья имеют по одному входу и выходу.

Все конструктивное разнообразие систем автоматического регулирования и управления можно представить небольшим числом типовых динамических звеньев или их комбинаций.

К типовым динамическим звеньям относятся:

- безынерционное (пропорциональное) звено;
- интегрирующее звено;
- апериодическое звено первого порядка (инерционное звено);
- колебательное звено;
- апериодическое звено второго порядка;
- консервативное звено;
- дифференцирующее звено;
- форсирующее звено первого порядка;
- форсирующее звено второго порядка;
- запаздывающее звено (звено запаздывания).

Безынерционное звено и звено запаздывания описываются алгебраическими уравнениями.

Интегрирующее, инерционное, дифференцирующее звенья и форсирующее звено 1-го порядка описываются дифференциальным уравнением первого порядка.

Колебательное, консервативное, апериодическое и форсирующее звенья 2-го порядка описываются дифференциальным уравнением второго порядка.

Безынерционное звено описывается алгебраическим уравнением:

$$u_{\rm BbIX} = K u_{\rm BX},$$

где K – коэффициент передачи звена, с⁻¹.

Передаточная функция безынерционного звена

$$W(s) = K$$

Интегрирующее звено описывается дифференциальным уравнением:

$$\frac{du_{\rm BbIX}}{dt} = Ku_{\rm BX} = \frac{1}{T}u_{\rm BX},$$

где *T* – постоянная времени звена, с.

Передаточная функция инерционного звена

$$W(s) = \frac{K}{s} = \frac{1}{Ts}.$$

Апериодическое звено 1-го порядка (инерционное звено) описывается дифференциальным уравнением:

$$T\frac{du_{\rm BbIX}}{dt} + u_{\rm BbIX} = Ku_{\rm BX}.$$

Передаточная функция инерционного звена

$$W(s) = \frac{K}{Ts+1}.$$

Колебательное звено описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

$$T^2 \frac{d^2 u_{\text{BMX}}}{dt^2} + 2\xi T \frac{d u_{\text{BMX}}}{dt} + u_{\text{BMX}} = K u_{\text{BX}},$$

где 0< < <1 – относительный коэффициент затухания.

Передаточная функция колебательного звена

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}.$$

Дифференциальное уравнение апериодического звена 2-го порядка может быть записано аналогично дифференциальному уравнению колебательного звена при относительном коэффициенте затухания ξ ≥ 1. Передаточная функция апериодического звена 2-го порядка:

$$W(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)},$$

где $T_{1,2} = \frac{T}{\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}}$ – постоянные времени апериодического звена 2-го

порядка, с.

Консервативное звено является частным случаем колебательного звена при ξ = 0. Его передаточная функция

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}.$$

Идеальное дифференцирующее звено описывается дифференциальным уравнением:

$$u_{\rm BMX} = K \frac{du_{\rm BX}}{dt}.$$

Передаточная функция идеального дифференцирующего звена

$$W(s) = Ks$$
.

Форсирующее звено 1-го порядка описывается дифференциальным уравнением:

$$u_{\rm Bbix} = K \left(T \frac{du_{\rm BX}}{dt} + u_{\rm BX} \right),$$

где *К* – коэффициент передачи звена; *Т* – постоянная времени, с.

Передаточная функция форсирующего звена 1-го порядка

$$W(s) = K(Ts + 1).$$

Форсирующее звено 2-го порядка описывается дифференциальным уравнением:

$$u_{\rm Bbix} = K \left(T^2 \frac{d^2 u_{\rm BX}}{dt^2} + 2\xi T \frac{d u_{\rm BX}}{dt} + u_{\rm BX} \right).$$

Передаточная функция форсирующего звена 2-го порядка

$$W(s) = K\left(T^2s^2 + 2\xi Ts + 1\right).$$

Запаздывающее звено описывается алгебраическим уравнением первого порядка:

$$u_{\rm Bbix} = K(t-\tau)u_{\rm BX},$$

где т – время запаздывания, с.

В запаздывающем звене выходная величина начинает изменяться не мгновенно с воздействием входной величины, а некоторое время т спустя.

Передаточная функция запаздывающего звена

$$W(s) = Ke^{-s\tau}$$
.

Показатели качества переходного процесса

Показатели качества переходного процесса определяют по переходной характеристике, пример которой показан на рис. 4.

Перерегулирование вычисляется как относительная разность между максимальным значением $f_{\rm max}$ переходной характеристики и ее установившимся значением $f_{\rm vcr}$, выраженная в процентах:



Рис.	4
------	---

Время регулирования *t*_p характеризует момент окончания переходного процесса, который соответствует ограничению:

$$\left|f(t)-f_{\rm ycr}\right| \leq \Delta$$
,

где Δ – допустимо малая величина. Обычно принимают $\Delta = (0,01 \div 0,05) f_{\text{уст}}$.

Время нарастания $t_{\rm H}$ определяется в точке первого пересечения переходной характеристики f(t) и ее установившегося значения $f_{\rm YCT}$.

Период колебания *T*_к определяется по графику переходной характеристики как расстояние между двумя ближайшими максимумами.

Число колебаний $N_{\rm k}$ связано с периодом колебания $T_{\rm k}$ и временем регулирования $t_{\rm p}$ отношением:

$$N_{\rm K} \cong \frac{t_{\rm p}}{T_{\rm K}}$$

Частота колебаний, c⁻¹: $f_{\rm K} = \frac{1}{T_{\rm K}}$.

Линейные законы управления

Пропорциональный закон управления описывается уравнением:

$$u_{\rm V}(t) = K \Delta u(t) \,,$$

где *К* – коэффициент передачи (безразмерный) пропорционального регулятора (П-регулятора).

Очевидно, что увеличение сигнала рассогласования Δu ведёт к усилению управляющего сигнала u_y и наоборот. Это достаточно «простое» управление не учитывает инерционности элементов САУ, и управляющий сигнал будет запаздывать по отношению к изменению сигнала рассогласования. Поэтому может оказаться, что сигнал рассогласования уменьшается, а управляющий сигнал увеличивается, в результате чего САУ становится неустойчивой.

Интегральный закон управления:

$$u_{\rm y}(t) = \frac{1}{T_i} \int \Delta u(t) dt$$
,

где T_i – постоянная времени интегрального регулятора (И-регулятора), с.

Управление с применением И-регулятора используется для повышения точности САУ. Вместе с тем, применение интегрального закона управления снижает быстродействие, уменьшает запасы устойчивости и увеличивает колебательность САУ.

Дифференциальный закон управления:

$$u_{\rm y}(t) = T_d \, \frac{d\Delta u(t)}{dt},$$

где *T_d* – постоянная времени дифференциального регулятора (Д-регулятора), с.

Д-регулятор реагирует не на сигнал рассогласования, а на скорость его изменения. Такое упреждение не допускает возникновения сигнала рассогласования и увеличивает скорость реакции САУ, тем самым повышая её быстродействие. Перечисленные законы управления имеют свои преимущества и недостатки, поэтому в инженерной практике их, как правило, применяют в сочетании. Например, закон управления

$$u_{y}(t) = K\Delta u(t) + \frac{1}{T_{i}}\Delta u(t)dt + T_{d} \frac{d\Delta u(t)}{dt}$$

называется пропорционально-интегрально-дифференциальным законом, а регулятор, реализующий данный закон, – пропорционально-интегральнодифференциальным регулятором (ПИД-регулятор).

Используя преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях u(0) = 0, пропорционально-интегрально-дифференциальный закон можно представить в операторной форме:

$$U_{y}(s) = K + \frac{1}{T_{i}s} + T_{d}s$$

Любой из перечисленных законов управления может быть получен из данного выражения путем подстановки соответствующих значений коэффициентов (K, T_i, T_d) .

П-регулятор $(T_i = \infty, T_d = 0)$. Переходный процесс в контуре с П-регулятором при разных значениях коэффициента передачи *К* показан на рис. 5.

При малых *К* система имеет малое перерегулирование, но большую статическую погрешность (50 %). С ростом *К* уменьшается погрешность, но возрастает перерегулирование.



Рис. 5

И-регулятор $(K = T_d = 0)$:

$$U_{\rm y}(s) = \frac{1}{T_i s}$$
.

На рис. 6 представлены переходные характеристики замкнутой системы с И-регулятором и объектом 2-го порядка:

$$W(s) = \frac{1}{\left(1 + sT\right)^2},$$

где T = 0,1 с.





При больших постоянных интегрирования T_i переходная характеристика имеет вид, сходный с характеристикой апериодического звена. С уменьшением T_i растет усиление регулятора, что приводит к сокращению времени нарастания $t_{\rm H}$ и к появлению колебаний.

Вторым фактором, влияющим на устойчивость замкнутой системы, является дополнительный сдвиг фаз минус 90°, вносимый И-регулятором в контур регулирования. Поэтому объект, устойчивый в контуре с П-регулятором, может потерять устойчивость в контуре с И-регулятором.

В пропорционально-интегральном регуляторе (ПИ-регуляторе) только постоянная дифференцирования равна нулю ($T_d = 0$):

$$U_{y}(s) = K + \frac{1}{T_{i}s}.$$

ПИ-регулятор имеет два существенных положительных отличия от И-регулятора:

1) его усиление на всех частотах не может стать меньше значения коэффициента передачи, следовательно, увеличивается динамическая точность регулирования;

2) он вносит дополнительный сдвиг фаз только в области низких частот, что увеличивает запас устойчивости замкнутой системы.

Оба фактора дают дополнительные степени свободы для оптимизации качества регулирования. В то же время, как и в И-регуляторе, модуль коэффициента передачи регулятора с уменьшением частоты стремится к бесконечности, обеспечивая тем самым нулевую ошибку в установившемся режиме. Отсутствие сдвига фаз на высоких частотах позволяет увеличить скорость нарастания управляемой переменной (по сравнению с И-регулятором) без снижения запаса устойчивости. Однако это справедливо до тех пор, пока пропорциональный коэффициент K не станет настолько большим, что увеличит усиление контура до единицы на частоте ω_{π} .

Переходный процесс для объекта 2-го порядка (T = 0,1 с) с ПИ-регулятором при разных сочетаниях T_i и K показан на рис. 7 ($T_i = 1$ с) и рис. 8 ($T_i = 0,1$ с). С ростом пропорционального коэффициента K уменьшается время нарастания $t_{\rm H}$, однако появляются затухающие колебания в начале переходного процесса (рис. 7). Когда величина K достигает критического значения, в системе появляются незатухающие колебания.

Следует отметить, что в отличие от П-регулятора, в котором имеется ошибка в установившемся режиме, наличие интегрального члена в ПИ-регуляторе сводит эту ошибку до нуля, как и в И-регуляторе.

Появление пропорционального коэффициента приводит к увеличению времени регулирования t_p , т. е. затягиванию переходного процесса по сравнению с И-регулятором при тех же T_i и T (рис. 7).

Если в уравнении ПИД-регулятора положить $T_i = \infty$, получится уравнение регулятора без интегрального члена – пропорциональнодифференциальный регулятор (ПД-регулятор):

$$U_{\mathbf{y}}(s) = K + T_d s = K \left(1 + \frac{T_d}{K} s \right).$$



Отсюда следует, что на высоких частотах (в начале переходного процесса) ПД-регулятор имеет высокое усиление и, следовательно, точность, а в установившемся режиме (при $s \rightarrow 0$) он вырождается в П-регулятор со свойственной ему статической ошибкой. Если статическую ошибку скомпенсировать, как это делается в П-регуляторах, то возрастет ошибка в начале переходного процесса. Таким образом, ПД-регулятор по своим потребительским свойствам оказывается хуже П-регулятора, поэтому на практике он используется крайне редко. П-регулятор имеет только одно положительное свойство: он вносит в контур регулирования положительный фазовый сдвиг, что повышает запас устойчивости системы при малых T_d . Однако с увеличением T_d растет усиление регулятора на высоких частотах, и система переходит в режим автоколебаний.

ПИД-регулятор можно получить добавлением дифференциального члена к ПИ-регулятору. Поэтому на ПИД-регулятор переносятся все свойства ПИ-регулятора и добавляются новые. Дифференциальный член вносит положительный фазовый сдвиг до 90° на частотах выше K/T_d . Это позволяет обеспечить устойчивость или улучшить качество регулирования системы в случаях, когда это невозможно сделать с помощью ПИ-регулятора.

Влияние постоянной дифференцирования на форму переходной характеристики замкнутой системы показано на рис. 9. С ростом постоянной дифференцирования T_d происходит уменьшение амплитуды колебаний и увеличение коэффициента затухания.



Дальнейшее увеличение постоянной дифференцирования, т. е. снижение частоты $\omega = K/T_d$, приводит к росту усиления ПИД-регулятора на высоких частотах при $\omega > K/T_d$. При этом на переходной характеристике замкнутой системы сначала появляются затухающие колебания (кривая $T_d = 15$ с), затем (при дальнейшем увеличении T_d) система переходит в колебательный режим.

Передаточные функции систем автоматического управления

Известно, что любую систему автоматического управления можно представить в виде совокупности динамических звеньев, которые соединены между собой определённым образом [1, 2]. Для проведения анализа и синтеза САУ с обратной связью (ОС) необходимо знать различные передаточные функции. На рис. 10 представлена типовая структурная схема динамической модели (ССДМ) САУ.



Рис. 10

В прямой цепи показана совокупность передаточных функций $W_{I}(s)$ до места приложения возмущающего воздействия F(s) и совокупность передаточных функций $W_{II}(s)$ после места приложения возмущающего воздействия F(s). Возмущающее воздействие F(s) приложено через передаточную функцию $W_{f}(s)$. ГООС образована с применением передаточной функции $W_{OC}(s)$. Согласно ССДМ можно определить следующие передаточные функции:

1) передаточная функция разомкнутой САУ:

$$W(s) = U_{\rm OC}(s) / \Delta U(s) = W(s) = W_{\rm I}(s) W_{\rm II}(s) W_{\rm OC}(s);$$

2) передаточная функция замкнутой САУ по выходной координате относительно задающего воздействия:

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{U_3(s)} = \frac{W(s)}{[1+W(s)]W_{\rm OC}(s)};$$

3) передаточная функция замкнутой САУ по выходной координате относительно возмущающего воздействия:

$$\Phi_{f}(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = -\frac{W_{f}(s)W_{II}(s)}{1 + W(s)};$$

4) передаточная функция замкнутой САУ по ошибке (отклонению) относительно задающего воздействия:

$$\Phi_{\Delta u}(s) = \frac{\Delta U(s)}{U_3(s)} = \frac{1}{1 + W(s)};$$

5) передаточная функция по ошибке (отклонению) относительно возмущающего воздействия:

$$\Phi_{\Delta u}^{f}(s) = \frac{\Delta U(s)}{F(s)} = \frac{W_{f}(s)W_{\Pi}(s)W_{\text{oc}}(s)}{1+W(s)}.$$

Все приведённые передаточные функции относятся к системам с неединичной обратной связью, поскольку в цепи ОС находится передаточная функция $W_{OC}(s)$. При отсутствии в цепи ОС передаточной функции имеет место единичная обратная связь, и приведённые выше выражения упрощаются, так как $W_{OC}(s) = 1$.

Стандартные настройки систем автоматического управления

В теории проектирования САУ широкое применение получили методы последовательной коррекции под названием «стандартные настройки»:

- настройка на оптимум по модулю (OM);

– настройка на симметричный оптимум (СО).

При такой коррекции решается задача оптимального выбора параметров регулятора с целью получения заранее известного стандартного набора показателей качества процесса управления: времени нарастания $t_{\rm H}$, перерегулирования σ , запаса устойчивости по фазе θ_3 и амплитуде L_3 , числа колебаний N.

Настройкой контура на ОМ называется синтез регулятора с целью получения динамических характеристик замкнутого контура, близких к характеристикам колебательного звена с относительным коэффициентом затухания $\xi = 0,707$, перерегулированием $\sigma = 4,3$ %, запасом устойчивости по фазе $\theta_3 = 63^\circ$, временем нарастания $t_{\rm H} = 4,7T_{\Sigma}$.

Контур считается настроенным на ОМ, если его передаточная функция в разомкнутом состоянии имеет вид:

$$W(s) = \frac{1}{2T_{\Sigma}s(T_{\Sigma}s+1)},$$

где $T_{\Sigma} = \sum_{j=1}^{m} \tau_j$ – суммарные малые постоянные времени контура.

Настройка на ОМ позволяет получить достаточное быстродействие при небольшом перерегулировании. При настройке контура на ОМ осуществляется компенсация больших постоянных времени и динамические процессы будут определяться суммарными малыми постоянными времени контура T_{Σ} .

Настройкой контура на СО называется синтез регулятора с целью получения динамических характеристик контура, близких к типовым характеристикам контура с астатизмом 2-го порядка (v = 2), перерегулированием $\sigma = 43$ %, запасом устойчивости по фазе $\theta_3 = 37^\circ$ и временем нарастания переходного процесса $t_{\rm H} \approx 3,1T_{\Sigma}$.

Контур считается настроенным на СО, если его передаточная функция в разомкнутом состоянии имеет вид:

$$W_{\rm KC}(s) = \frac{4T_{\Sigma}s + 1}{8T_{\Sigma}^2 s^2 (T_{\Sigma}s + 1)}$$

Настройка контура на СО позволяет повысить точность САУ.

В современной инженерной практике широкое распространение получили САУ, построенные по принципу подчиненного регулирования, когда система разбивается на несколько контуров и к каждому из них в отдельности применяется стандартная настройка.

Настройку начинают с внутреннего контура. Внешний контур по отношению к настраиваемому внутреннему (подчиненному) контуру является задающим. Последовательная коррекция такого рода сводится к получению стандартных показателей качества, логарифмических частотных и переходных характеристик.

Для решения задач проектирования САУ широко применяют моделирующую программу MATLAB Simulink, которая значительно упрощает анализ типовых динамических моделей и синтез последовательных корректирующих устройств в САУ, построенных по принципу систем подчиненного регулирования.

20

Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Цель работы: исследование апериодических звеньев 1-го и 2-го порядка, колебательного и консервативного звеньев на примере двигателя постоянного тока независимого возбуждения при различных значениях электромагнитной T_3 и электромеханической T_M постоянных времени, индуктивности L_{s} и активного сопротивления R_{s} якоря.

Задание на лабораторную работу

Для электрической схемы двигателя постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения (рис. 11):

1. Определите передаточную функцию ДПТ независимого возбуждения без учёта индуктивности обмотки якоря $(L_g = 0)$, постройте частотные и временные характеристики при исходных данных, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$K_{\rm дB}, \ \frac{{\rm рад}}{{\rm B} \cdot {\rm c}}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
<i>T</i> _M , c	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
Вариант	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$K_{\rm дB}, \ \frac{{\rm рад}}{{\rm B} \cdot {\rm c}}$	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
<i>T</i> _M , c	0,16	0,17	01,8	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3

2. Определите передаточную функцию ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности обмотки якоря для случая $T_{\rm M} < 4T_{\rm P}$, постройте частотные и временные характеристики при исходных данных, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$K_{\rm дB}, \ \frac{{\rm pag}}{{ m B}\cdot { m c}}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
<i>Т</i> _м , с	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	0,4	0,6	0,7	0,9	1
<i>T</i> _э , c	0,1	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5

Окончание табл. 2

Вариант	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$K_{\rm дB}, \ \frac{{\rm pag}}{{\rm B}\cdot{\rm c}}$	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
<i>Т</i> _м , с	1,2	1,4	1,5	1,7	2	0,5	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7
<i>Т</i> _э , с	1,6	1,7	1,8	1,9	2	0,4	0,6	0,7	0,9	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7

3. Определите передаточную функцию ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности обмотки якоря для случая $T_{\rm M} > 4T_{\rm 3}$, постройте частотные и временные характеристики при исходных данных, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$K_{\rm дB}, \ \frac{{\rm pag}}{{\rm B}\cdot {\rm c}}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
<i>Т</i> _м , с	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
<i>Т</i> _э , с	0,01	0,04	0,05	0.06	0,08	0,09	0,1	0,15	0,15	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3
Вариант	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$K_{\rm дB}, \ \frac{{\rm pag}}{{ m B}\cdot { m c}}$	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
$T_{\rm M}$, c	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
$T_{\mathfrak{H}}, \mathfrak{c}$	0,3	0,3	0,2	0.3	0,4	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0.4	0,5

4. Определите передаточную функцию ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности обмотки якоря и постройте частотные и временные характеристики для случая, когда активным сопротивлением якоря можно пренебречь ($R_{\rm g} = 0$). Исходные данные возьмите из 2-го задания.



Рис. 11

Методические указания по выполнению лабораторной работы

В общем виде алгоритм выполнения задания следующий:

1. Запишите дифференциальное уравнение ДПТ независимого возбуждения.

2. По дифференциальному уравнению определите его передаточную функцию.

3. Составьте программы для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ), логарифмических частотных (ЛЧХ) и переходных характеристик.

4. Выполните анализ полученных графиков частотных и переходных характеристик.

Рассмотрим выполнение лабораторной работы на конкретных примерах в соответствии с приведенными выше алгоритмом и электрической схемой ДПТ независимого возбуждения.

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения без учёта индуктивности обмотки якоря $(L_g = 0)$, построение частотных и временных характеристик

Исходные данные:

- 1) $K_{\text{дв}} = 0.5 \text{ pag/}(B \cdot c), T_{\text{M}} = 0.01 \text{ c};$
- 2) $K_{\text{JB}} = 2 \text{ pag}/(\text{B} \cdot \text{c}), T_{\text{M}} = 0.1 \text{ c}.$

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения без учета индуктивности обмотки якоря

Если индуктивность якорной цепи $L_{\mathfrak{A}} = 0$, то и электромагнитная постоянная времени

$$T_{\mathfrak{Z}} = \frac{L_{\mathfrak{R}}}{R_{\mathfrak{R}}} = 0$$

Дифференциальное уравнение ДПТ, связывающее угловую скорость вращения двигателя $\Omega_{\rm дB}$ и напряжение на обмотке якоря *и*, запишем в следующем виде:

$$T_{\rm M}\dot{\Omega}_{\rm AB} + \Omega_{\rm AB} = K_{\rm AB}u.$$

В изображении по Лапласу это уравнение примет вид:

$$T_{\rm M}\Omega_{\rm AB}(s)s + \Omega_{\rm AB}(s) = K_{\rm AB}U(s).$$

Отсюда следует, что передаточная функция ДПТ независимого возбуждения без учета индуктивности якорной цепи представляет собой апериодическое звено 1-го порядка (инерционное звено):

$$W(s) = \frac{\Omega_{\mathrm{AB}}(s)}{U(s)} = \frac{K_{\mathrm{AB}}}{T_{\mathrm{M}}s + 1}.$$

Построение АФЧХ инерционного звена

Для построения АФЧХ составим в MATLAB Simulink следующую программу:

```
num1=[0.5];
den1=[0.01 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[2];
den2=[0.1 1];
sys2=tf(num2, den2);
nyquist(sys1, sys2)
```

Результат выполнения программы представлен на рис. 12, где графики АФЧХ ДПТ независимого возбуждения для заданных значений параметров расположены в четвёртом квадранте и при изменении частоты от 0 до ∞ начинаются на вещественной положительной полуоси и заканчиваются в начале координат.

Большему значению коэффициента передачи двигателя $K_{\rm дB} = 2 \text{ pad}/(B \cdot c)$ соответствует большее значение на вещественной положительной полуоси (точка *1* на рис. 12). При уменьшении коэффициента передачи двигателя $K_{\rm дB} = 0.5 \text{ pad}/(B \cdot c)$ соответствующая точка на вещественной положительной полуоси приближается к началу координат (точка 2 на рис. 12).



Рис. 12

Построение ЛЧХ инерционного звена

В MATLAB Simulink программа для построения ЛЧХ имеет вид:

```
num1=[0.5];
den1=[0.01 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[2];
den2=[0.1 1];
sys2=tf(num2, den2);
bode(sys1, sys2)
```

Полученные в результате выполнения кода графики логарифмической амплитудно-частотной (ЛАЧХ) и логарифмической фазо-частотной характеристик (ЛФЧХ) ДПТ независимого возбуждения представлены на рис. 13.

На ЛФЧХ (рис. 13) показаны характерные точки, соответствующие частотам сопряжения:

```
- точка 1 - \omega = 1/T_{\rm M} = 1/0,01 = 100 \,{\rm c}^{-1}
```

- точка 2 - $\omega = 1/T_{\rm M} = 1/0, 1 = 10 \,{\rm c}^{-1}$

При изменении частоты от 0 до ∞ значения фаз варьируются от 0 до -90° . Значения фаз, равные -45° , соответствуют частотам сопряжения.

Следует отметить, что до частот сопряжения (на низкой частоте) график $L_{\rm H}(\omega)$ соответствует безынерционному звену. В зависимости от коэффициента передачи двигателя $K_{\rm дB}$ на данном участке графиков происходит усиление входного сигнала $(K_{\rm дB} = 2,0 \text{ рад}/(B \cdot c))$ или его ослабление $(K_{\rm дB} = 0,5 \text{ рад}/(B \cdot c))$. При усилении низкочастотный участок проходит над линией 0 дБ, а при ослаблении – под линией 0 дБ.



Рис. 13

На частотах, превышающих частоты сопряжения, ЛАЧХ имеют наклон –20 дБ/дек. Это говорит о том, что на высоких частотах инерционное звено приобретает свойства интегрирующего звена. При этом ЛФЧХ стремятся к значению – 90°.

На частотах сопряжения реальные ЛАЧХ (рис. 13) расположены ниже асимптотических на величину 3 дБ.

Действительно, значение $201g \frac{K}{\sqrt{1+T^2 \omega^2}}$ при $\omega = 1/T$ равно:

$$20 \lg K - 20 \lg \sqrt{2} = (20 \lg K - 3) дБ.$$

Инерционное звено является фильтром низких частот, поскольку с увеличением частоты входного сигнала происходит его ослабление.

Для построения переходных характеристик составим в MATLAB соответствующую программу:

```
num1=[0.5];
den1=[0.01 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[2];
den2=[0.1 1];
sys2=tf(num2, den2);
step(sys1, sys2)
```

В результате построения получим графики, показанные на рис. 14.



Рис. 14

Анализ графиков позволяет сделать вывод о том, что с увеличением постоянной времени (T = 0,1 с) процесс достижения установившегося значения замедляется ($\Omega_{\text{дв}}^{\text{уст}} = 2 \text{ c}^{-1}$) и быстродействие снижается. Уменьшение постоянной времени (T = 0,01 с) сокращает время достижения установившегося значения ($\Omega_{\text{дв}}^{\text{уст}} = 0,5 \text{ c}^{-1}$), и быстродействие увеличивается.

Для построения в MATLAB Simulink импульсной переходной функции используем следующую программу:

```
num1=[0.5];
den1=[0.01 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[2];
den2=[0.1 1];
sys2=tf(num2, den2);
impulse(sys1, sys2)
```

Результат выполнения кода представлен на рис. 15.



Рис. 15

Здесь в правом верхнем углу показаны значения импульсных переходных функций в начальный момент времени. Так, для кривой *1* запишем:

$$w(t) = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T_{\rm M}}} \cdot 1(t) = \frac{0.5}{0.01} e^{-\frac{0}{0.01}} = 50 \,{\rm c}^{-2} \,.$$

Аналогичное решение имеет место для кривой 2:

$$w(t) = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T_{\rm M}}} \cdot 1(t) = \frac{2.0}{0.1} e^{-\frac{0}{0.1}} = 20 \,{\rm c}^{-2} \,.$$

С увеличением времени импульсные переходные характеристики стремятся к нулю.

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности обмотки якоря для случая $T_{\rm M} < 4T_{
m 2}$, построение частотных и временных характеристик

Исходные данные:

1) $K_{\text{дB}} = 5 \text{ pag}/(\text{B} \cdot \text{c}), T_{\text{M}} = 0.03 \text{ c}, T_{3} = 0.04 \text{ c};$ 2) $K_{\text{дB}} = 5 \text{ pag}/(\text{B} \cdot \text{c}), T_{\text{M}} = 0.001 \text{ c}, T_{3} = 0.04 \text{ c}.$

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения с учетом индуктивности обмотки якоря

Дифференциальное уравнение двигателя постоянного тока независимого возбуждения с учётом индуктивности якорной цепи:

$$T_{\rm M}T_{\rm B}\dot{\Omega}_{\rm AB} + T_{\rm M}\dot{\Omega}_{\rm AB} + \Omega_{\rm AB} = K_{\rm AB}u.$$

После соответствующих преобразований записанного дифференциального уравнения получаем передаточную функцию двигателя

$$W(s) = \frac{\Omega_{\rm AB}(s)}{U(s)} = \frac{K_{\rm AB}}{T_{\rm M}T_{\rm P}s^2 + T_{\rm M}s + 1}.$$
 (1)

Корни характеристического уравнения

$$T_{\rm M}T_{\rm B}s^2 + T_{\rm M}s + 1 = 0$$

определяются в виде

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_{\mathfrak{H}}} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4T_{\mathfrak{H}}}{T_{\mathfrak{M}}}} \right).$$
(2)

Если подкоренное выражение $1 - \frac{4T_3}{T_M} < 0$, то корни являются комплексно-сопряжёнными. При этом $T_M < 4T_3$ и соответствующий переходный процесс будет колебательным.

Сравнивая передаточную функцию двигателя (1) с передаточной функцией колебательного звена

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1},$$
(3)

находим значения:

1)
$$T_1 = \sqrt{T_M T_3} = \sqrt{0.03 \cdot 0.04} = 0.0346 \text{ c}; \ \xi_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_M}{T_3}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0.03}{0.04}} = 0.433;$$

2)
$$T_2 = \sqrt{T_{\rm M}T_{\Im}} = \sqrt{0,001 \cdot 0,04} = 0,0063 \text{ c}; \ \xi_2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{T_{\rm M}}{T_{\Im}}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{0,001}{0,04}} = 0,079.$$

Переходим к определению соответствующих частотных характеристик колебательного звена.

Построение АФЧХ колебательного звена

Составим в MATLAB Simulink программу для построения АФЧХ ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности якорной цепи при $T_{\rm M} < 4T_{\rm 9}$:

```
num1=[5];
den1=[0.0012 0.03 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[5];
den2=[4e-005 1e-003 1];
sys2=tf(num2, den2);
nyquist(sys1, sys2)
```

Результат выполнения программы представлен на рис. 16.



Рис. 16

Построение ЛЧХ колебательного звена

В MatLab программа для построения ЛЧХ имеет вид:

```
num1=[5];
den1=[0.0012 0.03 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[5];
den2=[4e-005 1e-003 1];
sys2=tf(num2, den2);
bode(sys1, sys2)
```

Результат выполнения кода представлен на рис. 17.

Из ЛЧХ (рис. 17) видно, что при маленьком значении относительного коэффициента затухания $\xi_2 = 0,079$ имеет место выраженный резонансный пик (точка 2) на частоте сопряжения $\omega = 1/T_2$ Расчётное значение амплитуды на частоте сопряжения по формуле:

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{K}{2\xi_2} = 20 \lg K - 20 \lg 2\xi_2 =$$

= 20 lg 5 - 20 lg (2 · 0,079) = 14 - (-16) = 30 дБ,

что соответствует результатам моделирования. Данное максимальное значение амплитуды имеет место при фазе, равной –90°(точка 3).



Рис. 17

Если значение относительного коэффициента затухания удовлетворяет условию неравенства $0,38 < \xi < 0,707$, что соответствует 1-му случаю, для которого $\xi = 0,433$, то максимальное превышение амплитуды на частоте сопряжения составляет не более 3 дБ (точка *1*) и им обычно пренебрегают. Расчётное значение амплитуды на частоте сопряжения определим по формуле:

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{K}{2\xi_1} = 20 \lg K - 20 \lg 2\xi_1 =$$

= 20 lg 5 - 20 lg (2 · 0, 433) = 14 - (-1, 25) = 15,229 дБ.

Полученное значение полностью отвечает результатам моделирования.

Также отметим, что на частоте сопряжения наклон ЛАЧХ становится равным –40 дБ/дек.

Построение переходных характеристик колебательного звена

Переходные характеристики двигателя (рис. 18) получены посредством следующей программы, составленной в MATLAB Simulink:

num1=[5]; den1=[0.0012 0.03 1];

```
sys1=tf(num1, den1);
num2=[5];
den2=[4e-005 1e-003 1];
sys2=tf(num2, den2);
step(sys1, sys2)
```



Рис. 18



Рис. 19

Из графиков (рис. 18) видно, что уменьшение относительного коэффициента затухания во 2-м случае ($\xi_2 = 0,079$) приводит к увеличению числа колебаний переходного процесса по сравнению с 1-м случаем ($\xi_1 = 0,433$), который характеризуется меньшей колебательностью.

На рис. 19 представлены импульсные переходные характеристики ДПТ, полученные с помощью соответствующей программы, составленной в MATLAB Simulink:

```
num1=[5];
den1=[0.0012 0.03 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[5];
den2=[4e-005 1e-003 1];
sys2=tf(num2, den2);
impulse(sys1, sys2)
```

Из рис. 19 видно, что характер колебаний импульсных переходных характеристик также зависит от относительного коэффициента затухания к его уменьшение ведёт к увеличению числа колебаний. С увеличением времени импульсные переходные характеристики, затухая, стремятся к нулю.

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности обмотки якоря для случая $T_{\rm M} > 4T_{\rm 3}$, построение частотных и временных характеристик

Исходные данные: $K_{\text{дв}} = 5 \text{ рад}/(B \cdot c)$, $T_{\text{M}} = 0,4 \text{ c}$, $T_{3} = 0,04 \text{ c}$.

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения с учетом индуктивности обмотки якоря

Если подкоренное выражение в (2) $1 - \frac{4T_3}{T_M} > 0$, то корни являются положительными вещественными. При этом $T_M > 4T_3$ и соответствующий переходный процесс будет апериодическим.

$$1 - \frac{4T_{\Im}}{T_{\rm M}} = 1 - \frac{4 \cdot 0.04}{0.4} = 0.6 > 0,$$

поэтому $T_{\rm M} > 4T_{\rm P}$ и характеристическое уравнение имеет положительные вещественные корни. Тогда передаточная функция двигателя будет представлять апериодическое звено 2-го порядка:

$$W(s) = \frac{K_{\rm AB}}{(T_{\rm M}s+1)(T_{\rm P}s+1)} = \frac{5}{(0,4s+1)(0,04s+1)}$$

В MATLAB Simulink составим соответствующую программу:

```
num1=[5];
den1=[0.4 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[1];
den2=[0.04 1];
sys2=tf(num2, den2);
sys=series(sys1, sys2);
nyquist(sys)
```

Результат выполнения программы представлен на рис. 20.



Рис. 20

В MatLab оператор **series** позволяет осуществить перемножение передаточных функций последовательно соединённых звеньев **sys1** и **sys2**.

Из сравнения графиков АФЧХ ДПТ независимого возбуждения при $T_{\rm M} > 4T_3$ (рис. 20) и при $T_{\rm M} < 4T_3$ (см. рис. 16) следует, что АФЧХ апериодического звена 2-го порядка и колебательного звена подобны. Отличие заключается в том, что значению фазы –90° (*Imaginary Axis* – мнимая ось) соответствует частота сопряжения колебательного звена

$$\omega = 1/T = 1/0,0063 \approx 159 \text{ c}^{-1}$$
 (см. рис. 16),

а точка пересечения АФЧХ апериодического звена 2-го порядка с мнимой осью – частоте

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}} = \frac{1}{\sqrt{0,4 \cdot 0,04}} = 7,9 \ \mathrm{c}^{-1}$$
 (рис. 20).

Построение ЛЧХ апериодического звена второго порядка

На рис. 21 представлена ЛЧХ, построенная в MATLAB Simulink с помощью программы:

```
num1=[5];
den1=[0.4 1];
sys1=tf(num1, den1);
num2=[1];
den2=[0.04 1];
sys2=tf(num2, den2);
sys=series(sys1, sys2);
bode(sys)
```



Рис. 21
На графике ЛФЧХ отмечены частоты сопряжения:

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{0,4} = 2,5 \text{ c}^{-1}$$
 (точка 1);
 $\frac{1}{T_2} = \frac{1}{0,04} = 25 \text{ c}^{-1}$ (точка 2).

ЛАЧХ изменяет наклон с 0 до минус 20 дБ/дек на частоте сопряжения $1/T_1$, а на частоте $1/T_2$ наклон становится равным минус 40 дБ/дек.

Построение переходных характеристик апериодического звена 2-го порядка

Составим в MATLAB Simulink программы для построения временных характеристик:

```
num1=[5];
                            num1=[5];
den1=[0.4 1];
                            den1=[0.4 1];
sys1=tf(num1, den1);
                            sys1=tf(num1, den1);
num2=[1];
                            num2=[1];
den2=[0.04 1];
                            den2=[0.04 1];
sys2=tf(num2, den2);
                            sys2=tf(num2, den2);
sys=series(sys1, sys2);
                            sys=series(sys1, sys2);
                            impulse(sys)
step(sys)
```

Переходные характеристики представлены на рис. 22.



Рис. 22

Временные характеристики с увеличением времени изменяются плавно без колебаний. Такой процесс называется апериодическим. Переходная характеристика достигает установившегося значения $K_{\rm дB} = 5 \text{ pag}/(B \cdot c)$ через 2 с, а импульсная переходная характеристика за то же время становится равной нулю.

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения с учётом индуктивности обмотки якоря и построение частотных и временных характеристик для случая, когда активным сопротивлением якоря можно пренебречь ($R_{\rm g} = 0$)

Определение передаточной функции ДПТ независимого возбуждения с учетом индуктивности обмотки якоря при $R_{g} = 0$

Для вывода передаточной функции запишем формулы для электромеханической и электромагнитной постоянных времени, выраженных через параметры двигателя:

$$T_{\rm M} = \frac{J_{\rm AB}R_{\rm R}}{K_{\rm e}K_{\rm M}}; \quad T_{\rm B} = \frac{L_{\rm R}}{R_{\rm R}},$$

где $J_{\text{дв}}$ – момент инерции двигателя; K_{e} и $K_{\text{м}}$ – коэффициенты противо-ЭДС и момента.

При $R_{\rm g} = 0$ соответствующие слагаемые характеристического уравнения передаточной функции (1) равны:

$$T_{\rm M}T_{\rm B} = \frac{J_{\rm AB}L_{\rm B}}{K_{\rm e}K_{\rm M}}; \quad T_{\rm M} = 0.$$

Тогда передаточная функция будет представлять собой консервативное звено:

$$W(s) = \frac{K_{\text{дB}}}{T_{\text{M}}T_{9}s^{2} + 1} = \frac{K_{\text{дB}}}{T^{2}s^{2} + 1} = \frac{5}{0,016s^{2} + 1};$$
$$\sqrt{T_{\text{M}}T_{9}} = T.$$

Ниже приведена программа для построения ЛЧХ ДПТ независимого возбуждения при $R_{g} = 0$ (рис. 23):

```
num=[5];
den=[0.016 0 1];
sys=tf(num, den);
bode(sys)
```



Рис. 23

На частоте $\omega = 1/T$ АЧХ имеет разрыв, а фаза скачком изменяется от 0 до 180°.

Построение переходных характеристик консервативного звена

Запишем программы для построения временных характеристик:

```
num=[5]; num=[5];
den=[0.016 0 1]; den=[0.016 0 1];
sys=tf(num, den); sys=tf(num, den);
step(sys) impulse(sys)
```

Результаты выполнения программ представлены на рис. 24.



Рис. 24

Графики временных характеристик представляют незатухающие гармонические колебания с частотой $\omega = 1/T$ около значения $K_{\rm дв} = 5 \text{ рад}/(\text{B} \cdot \text{c})$ для переходной характеристики и около нуля – для импульсной переходной характеристики.

Требования к оформлению отчета

Отчет оформляется обучающимся индивидуально и должен содержать:

– тему и номер лабораторной работы;

– цель работы;

– передаточные функции апериодических звеньев 1-го порядка (инерционного звена) и 2-го порядка, а также колебательного и консервативного звеньев на примере ДПТ независимого возбуждения при различных значениях T_3 , T_M , L_g и R_g .

– графики ЛЧХ и переходных характеристик перечисленных выше звеньев;

– выводы.

Контрольные вопросы

1. Назовите особенности передаточных функций:

а) инерционного звена;

б) колебательного звена;

в) апериодического звена 2-го порядка;

г) консервативного звена.

2. Поясните, какая частота называется частотой сопряжения асимптот.

3. Запишите выражение для определения переходной характеристики инерционного звена.

4. Перечислите особенности переходной характеристики инерционного звена.

5. Поясните, как влияет величина относительного коэффициента затухания на вид переходной характеристики.

6. Чему равен наклон ЛАЧХ:

а) колебательного звена после частоты сопряжения;

б) апериодического звена второго порядка?

7. При каком соотношении $T_{\rm M}$ и $T_{\rm 3}$ переходный процесс будет колебательным?

8. Поясните, можно ли представить апериодическое звено 2-го порядка как комбинацию апериодических звеньев 1-го порядка.

9. Сколько частот сопряжения имеет ЛАЧХ апериодического звена 2-го порядка?

10. Объясните, как из колебательного звена получить консервативное звено.

НАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ DANFOSS ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Цель работы: приобретение навыков настройки ПИД-регуляторов системы автоматического регулирования.

Описание лабораторного стенда

Лабораторный стенд включает в себя вентиляторную установку с асинхронным двигателем, частотный преобразователь Danfoss, датчик давления воздуха, пульт управления и наборное поле. Вентиляторная установка используется для поддержания давления на заданном уровне при наличии возмущающих воздействий.

Структурная схема лабораторного стенда, представляющего собой замкнутую систему автоматического регулирования (САР) с датчиком давления в ОС, показана на рис 25.



Рис. 25

Для настройки системы используется ПИД-регулятор, входящий в состав преобразователя частоты.

Указания по технике безопасности

1. К выполнению лабораторной работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и расписавшиеся в соответствующем журнале.

2. Сборку электрических схем для проведения лабораторной работы необходимо производить при отключенном питании стенда.

Внимание! Работа на лабораторном стенде относится к категории особо опасных. Стенд подключен к трехфазной сети с линейным напряжением 380 В.

3. Необходимо включать питание стенда и приступать к выполнению лабораторной работы только после разрешения преподавателя.

Задание на лабораторную работу

Произведите настройку ПИД-регулятора преобразователя частоты Danfoss путем подбора коэффициентов пропорциональной и интегральной составляющих регулятора для получения переходной характеристики с минимальной статической погрешностью и небольшим перерегулированием. Постройте графики переходных характеристик по задающему воздействию при различных значениях коэффициентов и графики переходных характеристик по возмущающему воздействию для настроенной системы.

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Подключение частотного преобразователя

Сигнал задания снимем с потенциометра, расположенного в пульте управления. Потенциометр *R*1 подключим к частотному преобразователю по схеме, представленной на рис. 26.

Для удобства монтажа разъемы клемм управления частотного преобразователя выведем на наборное поле.

Сигнал обратной связи снимем с датчика давления, который подключим по схеме, представленной на рис. 27.







Рис. 27

При подключении датчика давления необходимо соблюдать полярность. Датчик давления может быть токовым или потенциальным. Поскольку в лабораторном стенде используется потенциальный датчик давления, укажем, что 54-й аналоговый вход работает в потенциальном режиме. Для этого переключатель А54, расположенный под графической панелью (рис. 28), переведем в крайнее левое положение.



Рис. 28

Управляющие сигналы подключим к частотному преобразователю в соответствии со схемой, изображенной на рис. 29.



Рис. 29

Запуск двигателя произведем путем включения выключателя *S*1, расположенного на пульте управления.

Перед включением стенда установим рычаг управления *1* выходными жалюзи 2 (рис. 30) в положение **«ном»** (рис. 31), которое соответствует номинальному расходу воздуха.



Рис. 30



Программирование преобразователя частоты

Программирование преобразователя частоты возможно как с графической панели местного управления, так и при помощи компьютера посредством установленного программного обеспечения MCT-10, позволяющего также производить контроль параметров преобразователя в графическом виде. Компьютер с программным обеспечением MCT-10 подключается к преобразователю частоты с помощью USB-кабеля (рис. 32).



Рис. 32

После запуска программы МСТ-10 производится автоматическое определение преобразователя частоты. Через открывшееся ниспадающее

древовидное меню (рис. 33) доступны для редактирования все возможные параметры преобразователя частоты.

Untitled - MCT 10 Set-up Software						- C - X-
File Edit View Insert Communication Tools	Options Help					
🔁 🗃 🖬 X 🎭 🛍 🖓 🛼 🗁 🖽 🥅 🍕	M (1) = 1 = 1 = 10 km					
Network	ID	Software Version	Option A	Option B	Option C0/E0	Option C1/E1
📙 DP-V1	I: FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	02.44	No Option	No Option	No Option	No Option
📕 Serial						
👜 📙 USB 1						
□- ☐ 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V						
Quick Menus						
🗎 \Xi All Parameters						
⊕-						
⊕-(●) 2-*** Brakes						
H 4-^^ Limits / Warnings H						
B Com Com Cont						
8-** Comm. and Options						
B II Smart Logic						
14- 12 14- Special Functions						
15-** Drive Information						
10- Data Readouts						
10- Into & Readouts						
20- Drive Closed Loop						
21- Ext. Closed Loop						
- Appl. Punctions						
21-11 Appl Exections 2						
1 25-** Carcada Controllar						
P 29-** Water Application Function	c .					
30-** Special Features						
Alarms						
det Smart Logic						
Clock Functions						
It Timed Actions						
Cascade Controller						
Project						

Рис. 33

Для предварительных настроек преобразователя частоты Danfoss в группу параметров **1-2* Motor Data** (рис. 34) введем номинальные значения следующих параметров двигателя в соответствии с его паспортными данными (табл. 4).

Таблица 4

Номер параметра	Параметр	Значение
1-22	Motor Voltage	380 B
1-23	Motor Frequency	50 Гц
1-24	Motor Current	1,26 A
1-25	Motor Nominal Speed	2 760 об/мин

e Edit View Insert Communication Tools O	ntions He	un .					
	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit
<u>I</u> . DP-V1	120	Motor Power [kW]	0.37	1.10	1.10	1.10	kW
🚊 Serial	121	Motor Power [HP]	0.50	1.48	1.48	1.48	hp
😑 🚊 USB 1	122	Motor Voltage	380	400	400	400	v
🚊 🛛 📙 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	123	Motor Frequency	50	50	50	50	Hz
Quick Menus	124	Motor Current	1.26	2.80	2.80	2.80	A
All Parameters	125	Motor Nominal Speed	2760	1420	1420	1420	RPM
👜 🖷 🖬 0-** Operation / Display	126	Motor Cont. Rated T	5.0	5.0	5.0	5.0	Nm
🖃 🖷 🔒 1-** Load and Motor	128	Motor Rotation Check	Off	Off	Off	Off	
1-0* General Settings	129	Automatic Motor Ad	Off	Off	Off	Off	
 1-1" Motor Selection 1-1" WOCP PM/SYN RM 1-2" Motor Data 1-3" Adv. Motor Data 1-3" Load Indep. Setting 1-6" Load Depen. Setting 1-6" Stop Adjustments 1-8" Stop Adjustments 							



Далее произведем параметрирование аналоговых входов преобразователя частоты в группе параметров **6 Analog Iutput/Output** (рис. 35 и 36).

Untitled - MCT 10 Set-up Software											
File Edit View Insert Communication Tools	File Edit View Insert Communication Tools Options Help										
12 22 22 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25											
	^	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit			
📕 DP-V1		600	Live Zero Timeout Ti	10	10	10	10	s			
🚊 Serial		601	Live Zero Timeout Fu	Off	Off	Off	Off				
😑 🚊 USB 1					610	Terminal 53 Low Volt	0.00	0.07	0.07	0.07	V
🚊 📙 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V		611	Terminal 53 High Vol	10.00	10.00	10.00	10.00	V			
Quick Menus		612	Terminal 53 Low Cur	4.00	4.00	4.00	4.00	mA			
All Parameters		613	Terminal 53 High Cu	20.00	20.00	20.00	20.00	mA			
🗈 🖩 0-** Operation / Display		614	Terminal 53 Low Ref	0.000	0.000	0.000	0.000				
🚊 🖨 1-** Load and Motor		615	Terminal 53 High Ref	500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000				

Рис. 35

Untitled - MCT 10 Set-up Software								
File Edit View Insert Communication Tools Options Help								
Network	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit	
<u>I</u> . DP-V1	620	Terminal 54 Low Voltage	0.00	0.07	0.07	0.07	V	
📙 Serial	621	Terminal 54 High Voltage	10.00	10.00	10.00	10.00	V	
🖻 📕 USB 1	622	Terminal 54 Low Current	4.00	4.00	4.00	4.00	mA	
📄 🔤 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	623	Terminal 54 High Current	20.00	20.00	20.00	20.00	mA	
Quick Menus	624	Terminal 54 Low Ref./Feedb	0.000	0.000	0.000	0.000		
All Parameters	625	Terminal 54 High Ref./Feed	500.000	100.000	100.000	100.000		
😥 🖬 0-** Operation / Display	626	Terminal 54 Filter Time Con	0.001	0.001	0.001	0.001	s	
📄 🖷 🗐 1-** Load and Motor	627	Terminal 54 Live Zero	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled		

Рис. 36

В группе 6-1 Analog Iutput 53 зададим параметры сигнала задания, а группе 6-2 Analog Iutput 54 – параметры датчика (табл. 5).

Таблица 5

Номер параметра	Параметр	Значение
	Группа параметров 6-1 Analog Iutput 53	
6-10	Terminal 53 Low Voltage	0 B
6-11	Terminal 53 High Voltage	10 B
6-14 [*]	Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	0
6-15 [*]	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	500
	Группа параметров 6-2 Analog Iutput 54	
6-20	Terminal 54 Low Voltage	0 B
6-21	Terminal 54 High Voltage	10 B
6-24*	Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value	0
6-25 *	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	500

Примечание: * – значения параметров приведены в инженерных единицах (в данном случае в Па).

Таким образом, крайнее левое положение потенциометра будет соответствовать давлению 0 Па, а крайнее правое – 500 Па.

Затем настроим преобразователь таким образом, чтобы он работал в контуре регулирования процесса: в параметре **1-00 Configuration Mode** выставим **Closed Loop** (рис. 37). Это будет значить, что преобразователь работает в замкнутом контуре.

Untitled - MCT 10 Set-up Software								
File Edit View Insert Communication Tools Options Help								
2 2 2 4 3 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
Network	^	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit
DP-V1		100	Configuration Mode	Closed Loop	Open Loop	Open Loop	Open Loop	
E. Serial		101	Motor Control Princi	VVC+	VVC+	VVC+	VVC+	
		103	Torque Characteristics	Auto Energy Optim	Auto Energy Optim	Auto Energy Optim	Auto Energy Optim	
□··· 🔜 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V		104	Overload Mode	Normal torque	Normal torque	Normal torque	Normal torque	
🕀 📑 Quick Menus		106	Clockwise Direction	Normal	Normal	Normal	Normal	

Рис. 37

В параметре **3-15 Reference1 Source** (рис. 38) укажем, что задание производится от 53-го аналогового входа.

Vntitled - MCT 10 Set-up Software							
File Edit View Insert Communication Tools O	ptions He	lp					
🔁 💕 🖬 🛦 🖻 🛍 🎒 🏪 🗁 🕮 🔳 🥹	N? 💽	🖬 🕨 🖶 🤤					
Network	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit
<u>I</u> . DP-V1	310.0	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
····· 🚊 Serial	310.1	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
i⊒ II, USB 1	310.2	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
🖮 💂 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	310.3	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
Quick Menus	310.4	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
All Parameters	310.5	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
👜 🖩 0-** Operation / Display	310.6	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
	310.7	Preset Reference	0.00	0.00	0.00	0.00	%
	311	Jog Speed [Hz]	5.0	10.0	10.0	10.0	Hz
—	313	Reference Site	Remote	Linked to Hand / A	Linked to Hand / A	Linked to Hand / A	
o 3-0* Reference Limits	314	Preset Relative Refere	0.00	0.00	0.00	0.00	%
3-1* References	315	Reference 1 Source	Analog Input 53	Analog Input 53	Analog Input 53	Analog Input 53	
3-4* Ramp 1	316	Reference 2 Source	No function	No function	No function	No function	
3-5* Ramp 2	317	Reference 3 Source	No function	No function	No function	No function	
• 3-8* Other Ramps	319	Jog Speed [RPM]	300	300	300	300	RPM

Рис. 38

Параметрами **3-02 Minimum reference** и **3-03 Maximum reference** (рис. 39) определяется диапазон, в котором работает контур. Это соответственно минимальное 0 и максимальное 500 значения регулируемой величины, указанные в инженерных единицах.

Untitled - MCT 10 Set-up Software							
File Edit View Insert Communication Tools Options Help							
2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4							
⊡	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit
DP-V1	202	Minimum Deference	0.000	0.000	0.000	0.000	RDM
	302	Minimum Reference	0.000	0.000	0.000	0.000	INF IVI
📕 Serial	303	Maximum Reference	500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	RPM



Параметрам **3-41 Ramp 1 ramp Up** (время разгона) и **3-42 Ramp 1 ramp Down** (время торможения) присваивается значение 2 (рис. 40). Это значение подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.

Untitled - MCT 10 Set-up Software							
File Edit View Insert Communication Tools Options Help							
12 😂 🖬 👗 🚳 🛍 🚰 12 注意 🏢 🥘 🕺 🕘 💷 🕨 🖏							
	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setun 3	Setur A	Unit
		Hume	Setup 1	Jetup 2	Secup 5	Setup 4	Ville
📕 DP-V1	341	Ramp 1 Ramp Up Ti	2.00	10.00	10.00	10.00	s
📙 DP-V1 📕 Serial	341 342	Ramp 1 Ramp Up Ti Ramp 1 Ramp Down	2.00 2.00	10.00 20.00	10.00 20.00	10.00 20.00	s s

Рис.	40
I nc.	40

Для перевода преобразователя частоты в автоматический режим нажмем кнопку **Auto On** на графической панели управления.

Для графического отображения процесса настройки ПИД-регулятора создадим осциллограф, выбрав из контекстного меню **Project** (рис. 41) пункт **New → Scope Folder**.



Рис. 41

После двойного щелчка по иконке New Folder 1 открываем экран осциллографа (рис. 42).





Для выбора каналов просмотра (не более двух одновременно) наведем указатель на свободное поле под экраном и нажмем правую кнопку. Из контекстного меню выберем Add Channel (рис. 43).



Рис. 43

В левой части появившегося диалогового окна (рис. 44) выберем преобразователь частоты: Network \rightarrow USB1 \rightarrow 1.FC302. Затем в соседнем окне **Parameter** установим необходимые параметры преобразователя частоты.

Untitled - MCT 10 Set-up Software				
File Edit View Insert Scope Communication Tools	Options Help			
🔁 🧉 🖬 👗 🖦 📾 🖦 🗃 🖽 🖽 🔠 🕢 🚱	● = > > > > > = > = + > = + + = + + + + +	冠 添 ᄍ 驛 응 응		
Network				
🗒 DP-V1				
E. Serial	Add Channel			
	Drive	Parameter		
All Parameters	Network	ID Name	A	
All Paralineters	📕 DP-V1	202 Slave Manager David		
- 4 1-** Load and Motor	📕 Serial	893 Slave Fron Count		
(e) 2-** Brakes	B- ■ USB 1	1500 Operation hours		
H 3-** Reference / Ramps	E 1; FC-202 1.10KW (P1K1) 380V-480V	1501 Bunning Hours		
- 📲 4-** Limits / Warnings		1502 kWh Counter		
- 4 5-** Digital In/Out		1600 Control Word		
iii 🕁 6-** Analog In/Out		1601 Reference (Unit)		
B- 5 8-** Comm. and Options		1602 Reference [%]		
13-** Smart Logic		1603 Status Word		
		1600 Main Actual Value [/6] 1609 Custom Readed		
iii- 3 15-** Drive Information		1610 Power IkWI		
😐 – 🐞 16-** Data Readouts		1611 Power (hp)		
🗈 – 🐞 18-** Info & Readouts		1612 Motor Voltage		
B - 20-** Drive Closed Loop		1613 Frequency		
H 21-** Ext. Closed Loop		1614 Motor current		
22-** Appl. Functions		1615 Frequency [%]		
24 st Appl Eventions		1616 Torque (Nm)		
m - 25 ** Cassade Centreller		1617 Speed [HPM]		
E 20-** Water Application Functions		1610 Motor Ande		
30-** Special Features		1622 Torque [%]		
Alarms		1623 Motor Shaft Power [kW]		
		1624 Calibrated Stator Resistance		
Clock Functions		1626 Power Filtered [kW]		
📆 Timed Actions	PC Poling Channel	1627 Power Filtered (hp)		
🐝 Preventive Maintenance		1630 DC Link Voltage		
Cascade Controller 000	Urive Heal Time Channel	1622 Brake Energy /s 1623 Brake Energy Average	- 00:00:04:00	0 00.00:04:500 00:00:05:000
😑- 👹 Project				
New Folder 1 Poli			Units	/Div Position
I		Car	Next Next	
	-			

Рис. 44

Для настройки ПИД-регулятора потребуется 2 канала: канал задания – **Refernce** [Unit] (рис. 44); канал обратной связи – **Feedback** [Unit] (рис. 45).

Untitled - MCT 10 Set-up Software			
File Edit View Insert Scope Communication Tools	Options Help		
🔁 🗃 🛃 👃 🖦 💼 🎯 🖶 🗄 🗰 🏢 🐵 🕅	● = > > 🔆 🔆 = > 🕂 🔅 🔲	Q Q	
B Ar Network			
📙 DP-V1			 1:Reference [Unit] 1601 Empty
📕 Serial	Add Channel		
👜 - 🚊 USB 1	Add Channel		
🚊 - 💂 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	Drive	Parameter	
Quick Menus			
All Parameters	Network Dravd	ID Name	A
🏨 - 📓 0-** Operation / Display	B Seriel	1624 Calibrated Stator Resistance	
⊕-	- USB 1	1626 Power Filtered [kW]	
(e) 2-** Brakes	- 📮 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	1627 Power Filtered [hp]	
B-	🔬 - 🦉 Project	1630 DC Link Voltage	
H 4-** Limits / Warnings H		1632 Brake Energy /s	
⊕-		1633 Brake Energy Average	
⊕-☆ 6-** Analog In/Out		1004 Heatonk Temp.	
⊞- 🕻 8-** Comm. and Options		1635 Inventer i Herman	
		1637 Inv. Max. Current	
H - 2 14-** Special Functions		1638 SL Controller State	
15 ** Drive Information		1639 Control Card Temp.	
B- 3 10-** Data Readouts		1640 Logging Buffer Full	
18-** Info & Readouts		1649 Current Fault Source	E
20-** Drive Closed Loop		1650 External Reference	
- 1 21-** bit. Closed Loop		1652 Feedback[Unit]	
22-*** Appl. Functions		1653 Digi Pot Reference	
23-** Time-based Functions		1654 Feedback 1 [Unit]	
24- Appl. Functions 2		1655 Feedback 2 [Unit]	
B 20 # Water Application Functions		1000 Peedback 3 (Unit) 1000 Dide visited	
20 ** Special Eastures		1659 Adjusted Settoint	
Alarms		1660 Digital Joput	
det Smart Logic		1661 Terminal 53 Switch Setting	
Clock Functions		1662 Analog Input 53	
Timed Actions		1663 Terminal 54 Switch Setting	
Preventive Maintenance	PL Poling Unannel	1664 Analog Input 54	
Cascade Controller	 Drive Real Time Channel 	1665 Analog Dutput 42 (mA)	- 00:00:04:500 00:00:05:000
- Project		1666 Dinital Dutrut Ibin1	
Pol	14		Units/Div Position
сн	1	Cancel	Next 5.0000 0
1 11			
	C		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Рис. 45

После выбора канала задания нажмем **Next** и в появившемся диалоговом окне укажем масштаб для осциллографа. Это масштаб для оси Y, так как ось X – временная. Зададим масштаб 5 единиц на клетку и нажмем **OK** (рис. 46).



Рис. 46

Для определения пропорциональной составляющей (рис. 47):

1) присвоим параметру **20-94 PID Integral Time** максимальное значение (10 000), исключив тем самым влияние интегральной составляющей;

2) выставим в параметре **20-93 PID Proportional Gain**, отвечающем за пропорциональную составляющую, значение равное 1.

Untitled - MCT 10 Set-up Software	Untitled - MCT 10 Set-up Software											
File Edit View Insert Communication Tools Options Help												
2 🖆 🛃 👗 🛍 🛍 🎒 🕒 1- 🏥 🏢 🥥	N?											
Network	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit					
<u>I</u> . DP-V1	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On						
	2093	PID Proportional Gain	1.00	2.00	2.00	2.00						
🖮 📕 USB 1	2094	PID Integral Time	10,000.00	8.00	8.00	8.00	s					
📄 🖳 1; FC-202 1.10kW (P1K1) 380V-480V	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s					
Quick Menus	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0						
in = ■ All Parameters in I 0-** Operation / Display												

Рис. 47

Управление работой преобразователя частоты осуществляем с пульта управления. Запуск преобразователя частоты производим путем включения выключателя *S*1 на пульте управления. Задающее воздействие устанавливаем с помощью потенциометра *R*1 пульта управления.

Для наблюдения за состоянием регулируемой величины используем виртуальный двухканальный осциллограф. Для запуска осциллографа дважды щелкнем New Folder 1 в левом нижнем углу экрана и нажмем кнопку [86], расположенную на панели инструментов программы МСТ10 (рис. 48).



Рис. 48

Переходная характеристика при отсутствии регулирования представлена на рис. 49, где красным цветом отмечено задающее воздействие, а желтым – выходная величина.



Рис. 49

Из рис. 49 видно, что переходная характеристика носит апериодический характер и имеется значительная статическая погрешность.

Обратим внимание на разность масштабов графиков по оси *Y*: для задающего воздействия он равен 50 В/деление, для выходной величины – 20 В/деление.

После увеличения пропорциональной составляющей до 5 (рис. 50) график переходной характеристики будет иметь вид, показанный на рис. 51.

_											
Ŷ	Untitled - MCT 10 Set-up Software										
	File Edit View Insert Communication Tools Options Help										
2 2 3 4 1 × 10 1 ×											
Г	🚍 🚝 3-** Reference / Ramps 🔷	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit			
	3-0* Reference Limits	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On				
		2093	PID Proportional Gain	5.00	2.00	2.00	2.00				
	3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	10.000.00	8.00	8.00	8.00	s			
	3-5* Ramp 2	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s			
	3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0				
	- 2 Of D' 1 1 D 1 M 1										





Рис. 51

По сравнению с предыдущим графиком переходной характеристики (см. рис. 49) существенно уменьшилась статическая погрешность, сократилось время нарастания, однако появились автоколебания выходной величины.

При увеличении пропорциональной составляющей до 10 (рис. 52) график переходной характеристики будет иметь вид, изображенный на рис. 53.

_													
7	Untitled - M	ICT 10 Set-up Software											
Fi	File Edit View Insert Communication Tools Options Help												
100	1 😂 🐷 👗 🎭 🛝 4 1 = 1:= 1:= 1:= 1:= 1:= 1:= 1:= 1:= 1:=												
		🚍 🖛 🛪 3-** Reference / Ramps 🔹 🔺	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit				
		3-0* Reference Limits	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On					
		3-1* References	2093	PID Proportional Gain	10.00	2.00	2.00	2.00					
		3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	10.000.00	8.00	8.00	8.00	s				
		3-5* Ramp 2	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s				
		3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	50	5.0	5.0	5.0					
		.n. 3-9* Digital Pot Meter	2050	The entry contributing	1.0	510	310	3.0					

Рис. 52





Из графика (рис. 53) видно, что появилось перерегулирование. Автоколебания увеличились по амплитуде, достаточно хорошо видны на осциллографе и имеют устойчивый характер.

При использовании только пропорциональной составляющей всегда будет возникать так называемая статическая ошибка регулирования. Это разница между задающим воздействием и реальным значением регулируемой величины.

Значение пропорциональной составляющей выберем таким, при котором автоколебаний нет (см. рис. 47) и убедимся в их отсутствии (см. рис. 49).

Для устранения статической ошибки добавим влияние интегральной составляющей: параметр **20-94 PID Integral Time** уменьшим, установим равным 10 (рис. 54) и продолжим наблюдение за состоянием регулируемой величины. В процессе наблюдения видно, что статическая ошибка уменьшается (рис. 55).

Untitled - MCT 10 Set-up Software												
File Edit View Insert Communication Tools Options Help												
12 📽 🖬 👗 🚳 🛍 🚰 15 註 註 🏢 🥘 😢 💭 💷 🕨 🕒 🔯												
🗐 🚖 3-** Reference / Ramps 🔹	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit					
o 3-0* Reference Limits	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On						
	2093	PID Proportional Gain	1.00	2.00	2.00	2.00						
• 3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	10.00	8.00	8.00	8.00	s					
	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s					
3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0						



Рис. 54

Рис. 55

При увеличении влияния интегральной составляющей (уменьшении параметра **20-94 PID Integral Time** до 5 (рис. 56)) существенно сокращается время нарастания, т. е. статическая ошибка быстрее сводится к нулю (рис. 57).

_												
~ *	Untitled - MCT 10 Set-up Software											
Fi	File Edit View Insert Communication Tools Options Help											
22 📽 🖬 👗 🚳 🛤 🙆 🔁 🏗 註 🏢 🥹 😢 🔍 😐 🕨 🖶 💷												
	🖃 🔫 3-** Reference / Ramps 🔷	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit				
	• 3-0* Reference Limits	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On					
	3-1* References	2093	PID Proportional Gain	1.00	2.00	2.00	2.00					
	3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	5.00	8.00	8.00	8.00	s				
	3-5* Ramp 2	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s				
	3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0					
	3-9* Digital Pot.Meter											

Рис. 56



Рис. 57

При дальнейшем увеличении влияния интегральной составляющей (уменьшении параметра **20-94 PID Integral Time** до 1 (рис. 58)) в определенный момент автоколебания начинают возникать вновь (рис. 59) – это чрезмерное влияние пропорциональной составляющей.

_												
2 U	Intitled	- MCT	10 Set-	up Software								
File	Edit	View	Insert	Communication Tool	s O	ptions H	elp					
1	💕 🖥	i i X		# % 🗄 🏢	0	N?						
			₩ 3-**	Reference / Ramps	*	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit
			3	-0* Reference Limits		2091	PID Anti Windup	On	On	On	On	
			3	-1* References		2093	PID Proportional Gain	1.00	2.00	2.00	2.00	
			3	-4* Ramp 1		2094	PID Integral Time	1.00	8.00	8.00	8.00	s
			3	I-5* Ramp 2		2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s
			3	-8* Other Ramps		2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0	
			o 3	I-9* Digital Pot.Meter								
			· 4-**	Limits / Warnings								
			11 5 44	DI DUTINO D								

Рис. 58



Рис. 59

Если и далее продолжать увеличение влияния интегральной составляющей (уменьшение параметра **20-94 PID Integral Time** до 0,1 (рис. 60)), то в определенный момент автоколебания становятся незатухающими (рис. 61).

United MCT 10 Cat up Cathuran	Instituted MCT 10 Set us Settiuses												
Untitled - MCT 10 Set-up Software													
File Edit View Insert Communication Tools Options Help													
🗐 🖷 🛱 3-** Reference / Ramps 🔷	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit						
3-0* Reference Limits	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On							
• 3-1* References	2093	PID Proportional Gain	1.00	2.00	2.00	2.00							
3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	0.10	8.00	8.00	8.00	s						
3-5* Ramp 2	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s						
3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0							
			1				_						



Рис.	60
	00

Рис. 61

Для устранения колебаний уменьшим пропорциональную составляющую (рис. 62) и вернемся к наблюдению за состоянием регулируемой величины. Из графика переходной характеристики видно (рис. 63), что колебания существенно уменьшились и стали затухающими.

Untitled - MCT 10 Set-up Software												
File Edit View Insert Communication Tools Options Help												
12 22 22 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14												
🖃 – 🛱 3-** Reference / Ramps 🖌	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit					
3-0* Reference Limits	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On						
3-1* References	2093	PID Proportional Gain	0.10	2.00	2.00	2.00						
3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	0.10	8.00	8.00	8.00	s					
🕫 3-5* Ramp 2	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s					
3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0						

Рис. 62

Multitled - MCT 10 Set-up Software	- 0 X
File Edit View Insert Scope Communication Tools Options Help	
2 ≌ ⊌ ∦ ⋈ ≞ ∂ ≒ ⋈ ⊞ ⊞ ❷ ♥ ● = > ♥ ♥ ∅ ※ ≡ > □ ⊞ ♠ ◙ ♀ ♀ ≒ □ ₩ ⊠ 茲 陽 ≡ ₽	
• 3.** Reference (Amps) • 3.4* Inference • 1.** Inference	(Ura) 160 20172
Ch 1 Iseference [Unit]:1601 VootVietwork/USB 1[1; FC-202 1.10k/W (P1K1) 380V-480V].1601 (Reference [Unit]) S0.0000 0	
10 Timed Actions CH 2 1:Feedback[Unit]: 1652 Voot(Wetwork/USB 11/1) FC-202 1.10kw (P JK1) 300V-480V/1652 (Peedback[Unit]) 50.0000 0	

Рис. 63

Будем уменьшать пропорциональную составляющую (рис. 64) до тех пор, пока колебания не исчезнут.

Untitled - MCT 10 Set-up Software												
File Edit View Insert Communication Tools Options Help												
🖃 – 🛱 3-** Reference / Ramps 🔷	ID	Name	Setup 1	Setup 2	Setup 3	Setup 4	Unit					
	2091	PID Anti Windup	On	On	On	On						
3-1* References	2093	PID Proportional Gain	0.01	2.00	2.00	2.00						
3-4* Ramp 1	2094	PID Integral Time	0.10	8.00	8.00	8.00	s					
	2095	PID Differentiation Ti	0.00	0.00	0.00	0.00	s					
3-8* Other Ramps	2096	PID Diff. Gain Limit	5.0	5.0	5.0	5.0						
		1										

Рис. (54
--------	----

Путем поочередного изменения интегральной и пропорциональной составляющих добьемся минимально возможного времени нарастания при отсутствии колебаний (рис. 65).



Для проверки точности настройки посмотрим, как ведет себя система при наличии возмущающих воздействий: переведем рычаг управления жалюзи в положение **Макс** (см. рис. 31), что соответствует увеличенному расходу воздуха. При этом происходит падение давления в вентиляционном канале, однако через некоторое время система компенсирует это падение за счет увеличения оборотов двигателя вентилятора (рис. 66).



Рис. 66

При переводе рычага управления жалюзи в положение **Мин** (рис. 67) расход воздуха уменьшается, а давление в вентиляционном канале повышается. Однако через некоторое время система компенсирует это повышение за счет уменьшения оборотов двигателя вентилятора (рис. 68).



Рис. 67

При изменении возмущающего воздействия присутствует некоторое перерегулирование (рис. 66 и 68), что характерно для всех ПИД-регуляторов.



Рис. 68

Требования к оформлению отчета по лабораторной работе

Отчет оформляется обучающимся индивидуально и должен содержать:

– номер и тему лабораторной работы;

– цель и задачи работы;

- структурную схему лабораторного стенда;

– графики ЛЧХ и временных характеристик;

– расчет времени нарастания, регулирования и перерегулирования по графикам переходных характеристик;

– выводы.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о назначении ПИД-регулятора и принципе его работы.

2. Укажите особенности переходного процесса в контуре с П-регулятором, И-регулятором и ПИ-регулятором.

3. Перечислите недостатки П-регулятора.

4. Объясните, как устранить статическую ошибку при постоянном задающем воздействии.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОПТИМУМ ПО МОДУЛЮ

Цель работы: приобретение практических навыков по синтезу регулятора для настройки системы стабилизации частоты синхронного генератора, приводимого во вращение от двигателя постоянного тока с полюсным управлением, на оптимум по модулю.

Описание структурной схемы

Синхронный генератор (СГ) приводится во вращение от двигателя постоянного тока. Поскольку частота f выходного напряжения СГ прямо пропорциональна скорости ω вращения его ротора, то задача ее стабилизации сводится к стабилизации скорости вращения ДПТ путем подачи на его обмотку возбуждения выходного напряжения $u_{\rm B}$ широтно-импульсного преобразователя, входящего в состав усилителя статического преобразователя (УСП). Управление ШИП производится выходным напряжением измерительного усилителя $u_{\rm ИУ}$, осуществляющего преобразование частоты в напряжение.

ССДМ системы стабилизации частоты синхронного генератора (ССЧСГ) представлена на рис. 69.



Рис. 69

Задающим воздействием является номинальное значение частоты f_0 , выходной координатой – фактическая частота синхронного генератора $f_{\rm C\Gamma}$, а возмущающими воздействиями – отклонение напряжения на якоре $\Delta U_{\rm s}$ и момент нагрузки $M_{\rm H}$. Отклонение частоты от номинального значения $\Delta f = f_0 - f_{\rm C\Gamma}$ является ошибкой системы.

Задание на лабораторную работу

1. Синтезируйте регулятор частоты (РЧ), обеспечивающий настройку ССЧСГ на ОМ.

2. Проведите моделирование ССЧСГ с РЧ в системе Simulink.

3. Постройте графики переходных характеристик:

– по задающему воздействию f_0 ;

– по моменту сопротивления нагрузки $M_{\rm H}$;

– по ступенчато изменяющемуся напряжению на якоре $\Delta U_{g} = 2$ B;

– по линейно возрастающему напряжению на якоре $\Delta \dot{U}_{g} = 2$ B/c.

4. Выполните анализ графиков переходных характеристик и оцените установившиеся ошибки системы.

5. Постройте графики ЛЧХ разомкнутой ССЧСГ в программе МАТLAB.

6. Проведите анализ ЛЧХ и оцените устойчивость ССЧСГ с определением запасов устойчивости по фазе и амплитуде.

Исходные данные приведены в табл. 6.

Таблица 6

	V		-	$K_{\pi B}$,	-	-	$K_{\rm CF}$,	K_1 ,	K_{σ} ,		_	ΛU_{-}
Вариант	$K_{\rm HY},$	K_{μ}	$T_{\mathbf{Y}\mathbf{C}\Pi},$	nал	$T_{\rm M}$,	$T_{\rm B}$,	Гп∙с	1	рал	$M_{\rm H},$	f_0 ,	о́я, В
1	В/Гц	и	с	$\frac{\mathbf{pu}\mathbf{A}}{\mathbf{B}\cdot\mathbf{c}}$	с	с	рад	$\frac{1}{\mathbf{H} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{c}}$	$\frac{\mathbf{p}\mathbf{u}\mathbf{x}}{\mathbf{B}\cdot\mathbf{c}}$	Н∙м	Гц	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,41	5	200	0,1	300	1
2	4	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,42	6	210	0,2	400	2
3	5	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,43	7	220	0,3	500	3
4	6	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,44	8	230	0,4	600	4
5	7	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,45	9	200	0,2	300	1
6	3	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,46	10	210	0,1	400	2
7	4	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,47	11	220	0,2	500	3
8	5	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,49	12	230	0,3	600	4
9	6	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,41	13	200	0,4	300	1
10	7	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,42	14	210	0,2	400	2
11	3	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,43	15	220	0,1	500	3
12	4	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,44	14	230	0,2	600	4
13	5	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,45	13	200	0,3	300	1
14	6	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,46	12	210	0,4	400	2
15	7	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,47	11	220	0,2	500	3
16	3	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,49	10	230	0,1	600	4
17	4	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,41	9	200	0,2	300	1
18	5	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,42	8	210	0,3	400	2
19	6	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,43	7	220	0,4	500	3

Окончание табл. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	7	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,44	6	230	0,2	600	4
21	3	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,45	5	200	0,1	300	1
22	4	3,11	0,0105	1,205	0,2	0,01	0,46	4	210	0,2	400	2
23	5	4,22	0,0115	1,304	0,3	0,02	0,47	3	220	0,3	500	3
24	6	5,33	0,0120	1,408	0,4	0,03	0,49	2	230	0,4	600	4
25	5	4,22	0,0125	1,706	0,4	0,02	0,48	10	227	0,2	500	2

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Рассмотрим выполнение лабораторной работы на конкретном примере: $K_{\text{ИУ}} = 5 \text{ B}/\Gamma_{\text{II}}; \quad K_u = 4,22; \quad T_{\text{УСП}} = 0,0125 \text{ c}; \quad T_{\text{M}} = 0,4 \text{ c}; \quad M_{\text{H}} = 0,2 \text{ H·M};$ $K_{\text{дв}} = 1,706 \text{ рад}/(\text{B·c}); \quad K_{\text{СГ}} = 0,48 \text{ (}\Gamma_{\text{II}} \cdot \text{c}\text{)}/\text{рад}; \quad K_1 = 10 \text{ 1/(H·M·c)}; \quad \Delta U_{\text{g}} = 2 \text{ B};$ $K_{\text{g}} = 227 \text{ рад}/(\text{B·c}); \quad f_0 = 500 \text{ Гц}.$

Синтез РЧ для настройки ССЧСГ на ОМ

Определение структуры РЧ

Рассчитаем передаточную функцию разомкнутой ССЧСГ с учётом включенного последовательно с усилителем РЧ и сопоставим полученное выражение с известной передаточной функцией контура, настроенного на ОМ.

Передаточная функция разомкнутой ССЧСГ с РЧ

$$W(s) = \frac{F(s)}{\Delta F(s)} = W_{\rm I}(s)W_{\rm II}(s) = W_{\rm PH}(s)\frac{K_{\rm Hy}K_{u}K_{{\rm AB}}K_{\rm C\Gamma}}{(T_{\rm YC\Pi}s+1)(T_{\rm M}s+1)(T_{\rm B}s+1)}.$$
 (4)

Передаточная функция контура, настроенного на ОМ,

$$W(s) = \frac{1}{2T_{\Sigma}s(T_{\Sigma}s+1)},$$

где $T_{\Sigma} = T_{\text{УСП}} + T_{\text{B}}$ – суммарная малая постоянная времени.

Приравняем передаточную функцию разомкнутой ССЧСГ с учётом последовательно включенного с усилителем РЧ к передаточной функции контура, настроенного на ОМ:

$$W_{\rm PY}(s) \frac{K_{\rm HY} K_u K_{\rm AB} K_{\rm C\Gamma}}{(T_{\rm YC\Pi} s + 1)(T_{\rm M} s + 1)(T_{\rm B} s + 1)} = \frac{1}{2T_{\Sigma} s(T_{\Sigma} s + 1)}.$$

Найдем передаточную функцию РЧ:

$$W_{\rm PU}(s) = \frac{T_{\rm M}s + 1}{2K_{\rm HY}K_{u}K_{\rm AB}K_{\rm C\Gamma}T_{\Sigma}s}.$$

Полученное выражение по своей структуре является передаточной функцией ПИ-регулятора

$$W_{\rm PH}(s) = \frac{K_{\rm PH}(T_{\rm PH}s+1)}{T_{\rm PH}s} = \frac{K_{\rm PH}T_{\rm PH}s + K_{\rm PH}}{T_{\rm PH}s}$$

Расчет коэффициентов ПИ-регулятора

Коэффициенты ПИ-регулятора вычисляются по формулам:

$$K_{\rm PH}(s) = \frac{T_{\rm M}}{2K_{\rm HY}K_{u}K_{{\rm dB}}K_{\rm C\Gamma}T_{\Sigma}} = \frac{0.4}{2\cdot5\cdot4.22\cdot1.706\cdot0.48(0.0125+0.02)} = 0.356;$$
$$T_{\rm PH} = T_{\rm M} = 0.4c.$$

Подставив в формулу передаточной функции ПИ-регулятора численные значения, получим выражение передаточной функции РЧ для моделирования в системе MATLAB Simulink:

$$W_{\rm PY}(s) = \frac{K_{\rm PY}(T_{\rm PY}s+1)}{T_{\rm PY}s} = \frac{0.356 \cdot (0.4s+1)}{0.4s} = \frac{0.4s+1}{1.123s}$$

Моделирование ССЧСГ с РЧ в системе MATLAB Simulink

Simulink-модель ССЧСГ с РЧ представлена на рис. 70.



Построение и анализ переходных характеристик. Оценка установившихся ошибок системы

В МАТLAВ Simulink для построения переходной характеристики КС по задающему воздействию f_0 в блоке **Step** зададим входное воздействие $f_0 = 500$ Гц, а в блоках **Step 1** и **Step 2** – значения момента нагрузки $M_{\rm H}$ и изменения напряжения на якоре $\Delta U_{\rm g}$ равными нулю. Соответствующая переходная характеристика изображена на рис. 71.



Рис. 71

По графику переходной характеристики КС по задающему воздействию f_0 (рис. 71) определим максимальное значение частоты СГ $f_{\text{max}} = 523$ Гц и установившееся – $f_{\text{уст}} = 500$ Гц.

По этим данным рассчитаем перерегулирование:

$$\sigma = \frac{f_{\text{max}} - f_{\text{ycT}}}{f_{\text{ycT}}} \cdot 100 \ \% = \frac{523 - 500}{500} \cdot 100 \ \% = 4,6 \ \% \ . \tag{5}$$

Время нарастания определим в первой точке пересечения графика переходной функции и установившегося значения: $t_{\rm H}^{\rm KC} = 0,14$ с.

Проверим соответствие полученного значения требованиям настройки на ОМ путем сравнения его с расчетным значением:

$$t_{\rm H}^{\rm KC} \cong 4,7T_{\Sigma} = 4,7 \cdot 0,0325 = 0,15 \text{ c.}$$

Для построения переходной характеристики по моменту нагрузки $M_{\rm H}$ в блоках **Step** и **Step 2** установим нулевые значения, а в блоке **Step 1** – $M_{\rm H} = 0,2 \,{\rm H} \cdot {\rm M}$. Полученная переходная характеристика представлена на рис. 72.





Из графика переходной характеристики КС по моменту нагрузки $M_{\rm H}$ (рис. 72) видно, что при воздействии неизменного по величине момента нагрузки $M_{\rm H}$ моментная составляющая ошибки $\Delta f_{\rm cT}^{M}$ примерно через 2,5 с становится равной нулю, что обусловлено наличием в структуре регулятора частоты интегральной составляющей.

Для построения переходной характеристики при отработке ступенчатого изменения напряжения на якоре (рис. 73) в блоке **Step2** установим $\Delta U_{g} = 2$ B, а в блоках **Step и Step1** – нулевые значения.



Рис. 73

Из графика переходной характеристики КС при отработке ступенчатого изменения напряжения на якоре $\Delta U_{\rm g}$ (рис. 73) видно, что составляющая ошибки примерно через 2,5 с становится равной нулю. Это обусловлено наличием в структуре РЧ интегральной составляющей.

Для построения переходной характеристики при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре (рис. 74) линейно возрастающее воздействие смоделируем при помощи блока **Ramp**, находящегося в библиотеке блоков **Sources**, в диалоговом окне которого установим значение $\Delta \dot{U}_{g} = 2$ B/c.





При воздействии на систему линейно возрастающего напряжения на якоре $\Delta \dot{U}_{g}$ (рис. 74) появляется ошибка регулирования $\Delta f_{cT}^{\Delta u} = 14,16$ Гц. Расчет установившейся ошибки производится по формуле:

$$\Delta f_{cT}^{\Delta u} = \lim_{s \to 0} s \cdot \Phi_{\Delta f}^{\Delta u}(s) \cdot \frac{\Delta \dot{U}_{g}}{s^{2}} =$$

$$= \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{2T_{\Sigma}K_{g}K_{C\Gamma}(T_{VC\Pi}s+1)(T_{B}s+1)s}{2T_{\Sigma}(T_{VC\Pi}s+1)(T_{M}s+1)(T_{B}s+1)s+(T_{M}s+1)} \cdot \frac{\Delta \dot{U}_{g}}{s^{2}} =$$

$$= \lim_{s \to 0} \frac{2T_{\Sigma}K_{g}K_{C\Gamma}(T_{VC\Pi}s+1)(T_{B}s+1)s}{2T_{\Sigma}(T_{VC\Pi}s+1)(T_{M}s+1)(T_{B}s+1)s+(T_{M}s+1)} \cdot \frac{\Delta \dot{U}_{g}}{s} =$$

$$= -2 \cdot T_{\Sigma} \cdot K_{g} \cdot K_{c\Gamma} \cdot \Delta \dot{U}_{g} = -2 \cdot 0,0325 \cdot 227 \cdot 0,48 \cdot 2 = -14,16 \, \Gamma_{\Pi}s$$

где $\Phi_{\Delta f}^{\Delta u}(s)$ – передаточная функция замкнутой ССЧСГ по ошибке $\Delta F(s)$ относительно возмущающего воздействия $\Delta U_{g}(s)$ с учетом РЧ

$$W_{\rm PY}(s) = \frac{T_{\rm M}s + 1}{2K_{\rm HY}K_{u}K_{\rm AB}K_{\rm C\Gamma}T_{\Sigma}s}$$

вычисляется по формуле

$$\begin{split} \Phi_{\Delta f}^{\Delta u}(s) &= \frac{\Delta F(s)}{\Delta U_{\mathfrak{g}}(s)} = -\Phi_{\Delta u}(s) = -\frac{F(s)}{\Delta U_{\mathfrak{g}}(s)} = -\frac{W_{u}(s)W_{\mathrm{II}}(s)}{1+W(s)} = \\ &= -\frac{\frac{K_{\mathfrak{g}}K_{\mathrm{C}\Gamma}(T_{\mathrm{B}}s+1)}{(T_{\mathrm{M}}s+1)(T_{\mathrm{B}}s+1)}}{1+\frac{(T_{\mathrm{M}}s+1)K_{\mathrm{H}Y}K_{u}K_{\mathrm{A}B}K_{\mathrm{C}\Gamma}}{2K_{\mathrm{H}Y}K_{u}K_{\mathrm{A}B}K_{\mathrm{C}\Gamma}T_{\Sigma}s(T_{\mathrm{y.c.n.}}s+1)(T_{\mathrm{M}}s+1)(T_{\mathrm{B}}s+1)} = \\ &= -\frac{2T_{\Sigma}K_{\mathfrak{g}}K_{\mathrm{C}\Gamma}(T_{\mathrm{Y}\mathrm{C}\Pi}s+1)(T_{\mathrm{B}}s+1)s}{2T_{\Sigma}(T_{\mathrm{Y}\mathrm{C}\Pi}s+1)(T_{\mathrm{M}}s+1)(T_{\mathrm{B}}s+1)s+(T_{\mathrm{M}}s+1)}. \end{split}$$

Построение ЛЧХ разомкнутой ССЧСГ

Для построения ЛЧХ вычислим передаточную функцию разомкнутой ССЧСГ с учётом РЧ:

$$W(s) = W_{\rm PY}(s) \frac{K_{\rm HY}K_{u}K_{{}_{\rm B}B}K_{\rm C\Gamma}}{(T_{\rm YC\Pi}s+1)(T_{{}_{\rm M}}s+1)(T_{{}_{\rm B}}s+1)} =$$

= $\frac{T_{{}_{\rm M}}s+1}{2K_{\rm HY}K_{u}K_{{}_{\rm B}B}K_{{}_{\rm C\Gamma}}T_{\Sigma}s} \cdot \frac{K_{\rm HY}K_{u}K_{{}_{\rm B}B}K_{{}_{\rm C\Gamma}}}{(T_{\rm YC\Pi}s+1)(T_{{}_{\rm M}}s+1)(T_{{}_{\rm B}}s+1)} =$
= $\frac{1}{2T_{\Sigma}(T_{\rm YC\Pi}s+1)(T_{{}_{\rm B}}s+1)s} = \frac{1}{2(T_{\rm YC\Pi}+T_{{}_{\rm B}})(T_{\rm YC\Pi}s+1)(T_{{}_{\rm B}}s+1)s}.$

Раскроем скобки в полученном выражении и подставим вместо постоянных времени $T_{\rm YC\Pi}$ и $T_{\rm B}$ соответствующие значения. Получим окончательное выражение для передаточной функции разомкнутой ССЧСГ с учётом РЧ

$$W(s) = \frac{1}{1,625 \cdot 10^{-5} s^3 + 2,1125 \cdot 10^{-3} s^2 + 0,065s}$$

Для построения ЛЧХ ССЧСГ, настроенного на OM, в MATLAB Simulink запишем следующую программу:

```
num = [1];
den = [1.625e-5 2.1125e-3 0.065 0];
sys = tf(num, den);
bode(sys)
```

Результат выполнения программы представлен на рис. 75.



Рис. 75

Анализ ЛЧХ и оценка устойчивости ССЧСГ с определением запасов устойчивости по фазе и амплитуде

Запасы устойчивости ССЧСГ по фазе $\theta_3 = 63,5^\circ$ (рис. 75, разница между значением фазы в точке *1* и значением минус 180°) и амплитуде $L_3 = 18,5$ дБ (рис. 75, разница между значением амплитуды в точке 2 и уровнем нуля) соответствуют контуру, настроенному на ОМ.

Результаты моделирования подтверждают правильность расчёта параметров РЧ и позволяют сделать вывод о том, что ССЧСГ настроена на ОМ. Вместе с тем, при отработке линейно возрастающего воздействия по цепи якоря появляется погрешность, равная –14,16 Гц. Для её устранения представляется целесообразным повысить порядок астатизма системы, применив настройку на СО.

Требования к оформлению отчета по лабораторной работе

Отчет оформляется обучающимся индивидуально и должен содержать:

– номер и тему лабораторной работы;

– цель работы;

– ССДМ ССЧСГ, настроенной на ОМ;

– графики переходных характеристик ССЧСГ, настроенной на ОМ;

– расчет установившегося значения, времени нарастания и регулирования, перерегулирования и ошибок;

– графики ЛЧХ разомкнутой ССЧСГ, настроенной на ОМ, с расчетом запасов устойчивости по фазе и амплитуде;

– выводы.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об отличительных особенностях разомкнутых и замкнутых САУ.

2. Запишите формулу интегрального закона управления.

3. Расскажите о составе ССДМ ССЧСГ, настроенной на ОМ.

4. Расскажите о цели настройки контуров САУ на ОМ.

5. Запишите передаточную функцию ПИ-регулятора.

6. Каков алгоритм настройки ССЧСГ на ОМ?

7. Покажите на графике переходной характеристики КС:

а) по моменту нагрузки $M_{\rm H}$ моментную составляющую ошибки $\Delta f_{\rm CT}^{M}$;

б) по изменению напряжения на якоре ΔU_{g} ошибку регулирования

 $\Delta f_{\rm cT}^{\Delta u}$.

Лабораторная работа № 4

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА СИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ

Цель работы: приобретение практических навыков по синтезу регулятора для настройки системы стабилизации частоты синхронного генератора, приводимого во вращение от двигателя постоянного тока с полюсным управлением, на симметричный оптимум.

Описание структурной схемы

ССДМ ССЧСГ приведена в лабораторной работе № 3 (см. рис. 69).

Задание на лабораторную работу

1. Синтезируйте РЧ, обеспечивающий настройку ССЧСГ на СО.

2. Проведите моделирование ССЧСГ с РЧ в системе MATLAB Simulink.

3. Постройте графики переходных характеристик (см. лабораторную работу № 3).

4. Выполните анализ графиков переходных характеристик и оцените установившиеся ошибки системы.

5. Постройте графики ЛЧХ разомкнутой ССЧСГ в MATLAB Simulink.

6. Проведите анализ ЛЧХ и оцените устойчивость ССЧСГ с определением запасов устойчивости по фазе и амплитуде.

Методические указания по выполнению лабораторной работы

Синтез РЧ для настройки ССЧСГ на СО

Определение структуры РЧ

Передаточная функция контура, настроенного на СО,

$$W(s) = \frac{4T_{\Sigma}s + 1}{8T_{\Sigma}^2 s^2 (T_{\Sigma}s + 1)}.$$

Приравняем передаточную функцию, описанную выражением (4), к передаточной функции контура, настроенного на СО:

$$W_{\rm PY}(s) \frac{K_{\rm HY} K_{u} K_{\rm AB} K_{\rm C\Gamma}}{(T_{\rm YC\Pi} s + 1)(T_{\rm M} s + 1)(T_{\rm B} s + 1)} = \frac{(4T_{\Sigma} s + 1)}{8T_{\Sigma}^{2} s^{2} (T_{\Sigma} s + 1)}$$

Находим передаточную функцию РЧ:

$$W_{\rm PY}(s) = \frac{(T_{\rm M}s+1)(4T_{\Sigma}s+1)}{8T_{\Sigma}^2 K_{\rm HY} K_u K_{\rm AB} K_{\rm C\Gamma} s^2}$$

Из полученного выражения следует, что структура регулятора частоты представляет собой последовательное соединение двух ПИ-регуляторов.

Подставляем вместо параметров соответствующие численные значения и получаем выражение передаточной функции РЧ для моделирования в системе MATLAB Simulink:

$$W_{\rm pq}(s) = \frac{(0,4s+1)(4\cdot 0,0325s+1)}{8\cdot 0,0325^2\cdot 5\cdot 4,22\cdot 1,706\cdot 0,48s^2} = \frac{0,052s^2+0,53s+1}{0,146s^2}.$$

Моделирование ССЧСГ с РЧ в системе Simulink

Simulink-модель ССЧСГ, настроенной на СО, в системе Simulink представлена на рис. 3.2.

Построение и анализ переходных характеристик. Оценка установившихся ошибок системы

В результате моделирования были получены переходные характеристики КС (рис. 76–79).

Из графика переходной характеристики по задающему воздействию $f_0 = 500 \, \Gamma$ ц (рис. 76) видно, что появление в структуре ССЧСГ, настроенной на СО, второго интегрирующего звена:

1) увеличило перерегулирование:

$$\sigma = \frac{f_{\text{max}} - f_{\text{ycr}}}{f_{\text{ycr}}} \cdot 100 \ \% = \frac{523 - 500}{500} \cdot 100 \ \% = 4,6 \ \%;$$

2) уменьшило время нарастания до величины $t_{\rm H}^{\rm KC} = 0.1$ с, соответствующей расчётному значению: $t_{\rm H}^{\rm KC} \cong 3.1T_{\Sigma} = 3.1 \cdot 0.0325 = 0.1$ с.


Рис. 76

Из графиков переходных характеристик КС при отработке ступенчатых изменений момента нагрузки $M_{\rm H}$ (рис. 77) и по ступенчато изменяющемуся напряжению на якоре $\Delta U_{\rm g} = 2$ В (рис. 78) видно, что составляющие ошибок примерно через 2 с становятся равными нулю.



Рис. 77



Рис. 78

Из графика переходной характеристики КС при отработке линейно возрастающего напряжения на якоре $\Delta \dot{U}_{g} = 2$ В/с (рис. 79) видно, что за время 2,5 с составляющая ошибки также становится равной нулю.



Рис. 79

Полученные результаты свидетельствует о том, что ССЧСГ, настроенная на СО, стала точнее по сравнению с системой, настроенной на ОМ.

Построение ЛЧХ разомкнутой ССЧСГ

Для построения ЛЧХ вычислим передаточную функцию разомкнутой ССЧСГ с учётом РЧ:

$$W(s) = W_{PPI}(s) \frac{K_{HY}K_{u}K_{AB}K_{C\Gamma}}{(T_{YC\Pi}s+1)(T_{M}s+1)(T_{B}s+1)} =$$

$$= \frac{(T_{M}s+1)(4T_{\Sigma}s+1)}{8T_{\Sigma}^{2}K_{HY}K_{u}K_{AB}K_{C\Gamma}s^{2}} \cdot \frac{K_{HY}K_{u}K_{AB}K_{C\Gamma}}{(T_{YC\Pi}s+1)(T_{M}s+1)(T_{B}s+1)} =$$

$$= \frac{(4T_{\Sigma}s+1)}{8T_{\Sigma}^{2}s^{2} \cdot (T_{YC\Pi}s+1)(T_{B}s+1)} = \frac{4(T_{YC\Pi}+T_{B})s+1}{8(T_{YC\Pi}+T_{B})^{2}s^{2} \cdot (T_{YC\Pi}s+1)(T_{B}s+1)}$$

В полученном выражении раскроем скобки и вместо постоянных времени и коэффициентов передачи подставим соответствующие значения.

Таким образом, получим окончательное выражение для передаточной функции разомкнутой ССЧСГ с учётом РЧ:

$$W(s) = \frac{0,13s+1}{2,1125 \cdot 10^{-6} s^4 + 2,74625 \cdot 10^{-4} s^3 + 8,45 \cdot 10^{-3} s^2}$$

Для построения ЛЧХ в MATLAB Simulink составим следующую программу:

```
num = [0.13 1];
den = [2.1125e-6 2.74625e-4 8.45e-3 0 0];
sys = tf(num, den);
bode(sys)
```

Результат выполнения программы представлен на рис. 80.

Анализ ЛЧХ и оценка устойчивости ССЧСГ с определением запасов устойчивости по фазе и амплитуде

Значения запасов устойчивости по фазе $\theta_3 = 35,3^\circ$ (разница между значением фазы в точке *1* и значением минус 180°) и амплитуде $L_3 = 16$ дБ (разница между значением амплитуды в точке 2 и уровнем нуля) подтверждают правильность расчёта параметров PC.



Рис. 80

Требования к оформлению отчета по лабораторной работе

Отчет оформляется обучающимся индивидуально и должен содержать:

– номер и тему лабораторной работы;

– цель работы;

- ССДМ ССЧСГ, настроенной на СО;

– графики переходных характеристик ССЧСГ, настроенной на СО;

– расчет установившегося значения, времени нарастания и регулирования, перерегулирования и ошибок;

– графики ЛЧХ разомкнутой ССЧСГ, настроенной на СО, с расчетом запасов устойчивости по фазе и амплитуде;

– выводы.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о принципе управления замкнутых САУ.

2. Запишите формулу пропорционально-интегрального закона управления.

3. Расскажите о составе ССДМ ССЧСГ, настроенной на СО.

4. Раскройте цель настройки контуров САУ на СО.

5. Каков алгоритм настройки ССЧСГ на СО?

6. Покажите на графике переходной характеристики КС:

а) по моменту нагрузки $M_{\rm H}$ моментную составляющую ошибки $\Delta f_{\rm CT}^M$;

б) по изменению напряжения на якоре $\Delta U_{\mathfrak{g}}$ ошибку регулирования

 $\Delta f_{\rm cT}^{\Delta u}$.

7. Расскажите об отличиях в настройках САУ на ОМ и СО.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического регулирования : учебное пособие / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2004. – 747 с.

2. Погодицкий, О. В. Теория автоматического управления : учебное пособие / О. В. Погодицкий, Н. А. Малев. – Казань : Казанский государственный энергетический университет, 2010. – 268 с.

3. Дьяконов, В. П. МАТLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5®. Основы применения : полное руководство пользователя / В. П. Дьяконов. – Москва : Солон Р, 2004. – 767 с.

4. «VLT® AutomationDrive FC 301/302 0,25–75 кВт» : инструкции по эксплуатации // Компания «СП Технология» : сайт. – URL: https://sp-t.ru/uploads/pdfs/mg33aq50_instruction_vlt_automation.pdf (дата обращения: 08.06.2022). – Текст : электронный.

5. «VLT® AutomationDrive FC 301/302 0,25–75 кВт» : руководство по программированию // ООО «Альпарк» : сайт. – URL: https://vlt-danfoss.ru/ upload/proekty/danfoss-vlt-automationdrive-fc-301-fc-302/instrukciya-VLT-AutomationDrive-FC-302_4.pdf (дата обращения: 08.06.2022). – Текст : элект-ронный.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Теоретические основы	5
Лабораторная работа № 1. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения	. 21
Лабораторная работа № 2. Настройка ПИД-регулятора преобразова- теля частоты Danfoss для вентиляторной установки	. 42
Лабораторная работа № 3. Настройка системы стабилизации частоты синхронного генератора на оптимум по модулю	. 61
Лабораторная работа № 4. Настройка системы стабилизации частоты синхронного генератора на симметричный оптимум	. 71
Список рекомендуемой литературы	. 77

Учебное издание

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Практикум

В двух частях

Часть 1

Составители: Бутаков Валерий Михайлович, Павлов Павел Павлович, Хуснутдинов Азат Назипович

Кафедра электротехнических комплексов и систем КГЭУ

Редактор *И. В. Краснова* Компьютерная верстка *Ю. Ф. Мухаметшиной*

Подписано в печать 23.09.2022. Формат 60×84×16. Усл. печ. 4,59. Уч.изд л. 1,64. Заказ № 426/эл.

Редакционно-издательский отдел КГЭУ, 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51